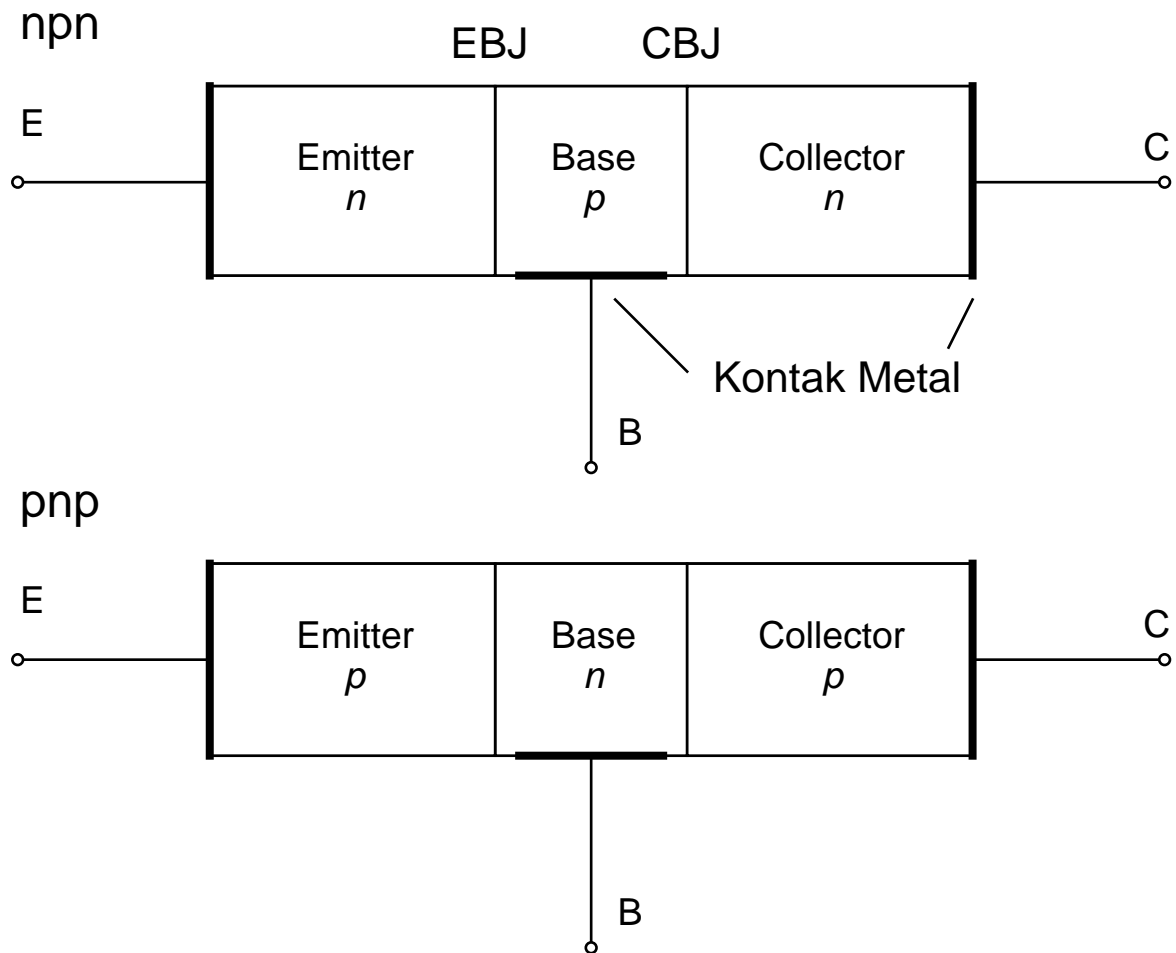



Struktur Fisik *Bipolar Junction Transistor* (BJT)




Mode Operasi BJT

Mode	Junction E-B	Junction C-B
cut-off	reverse	reverse
active	forward	reverse
saturation	forward	forward


Aliran Arus pada BJT npn

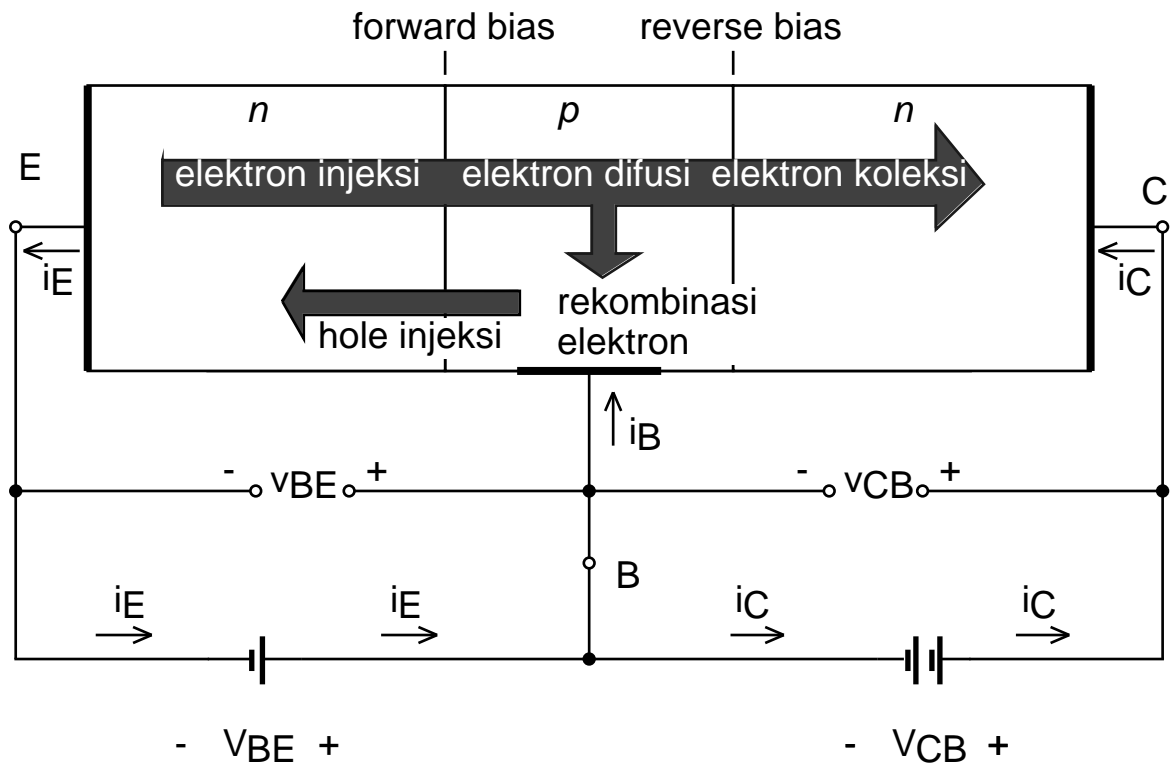

Struktur Planar BJT npn

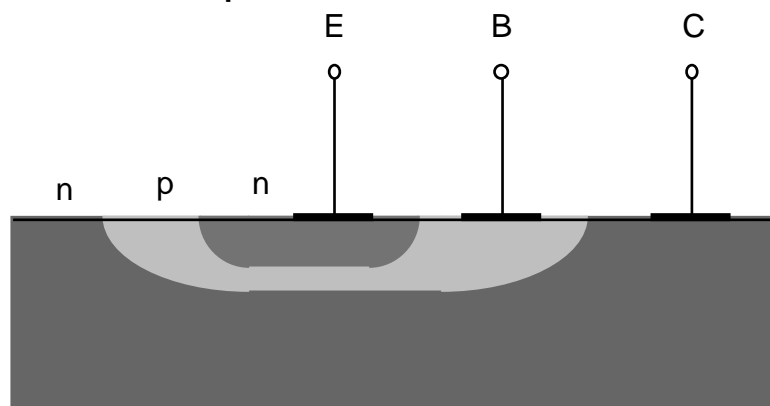

Persamaan Arus pada BJT npn

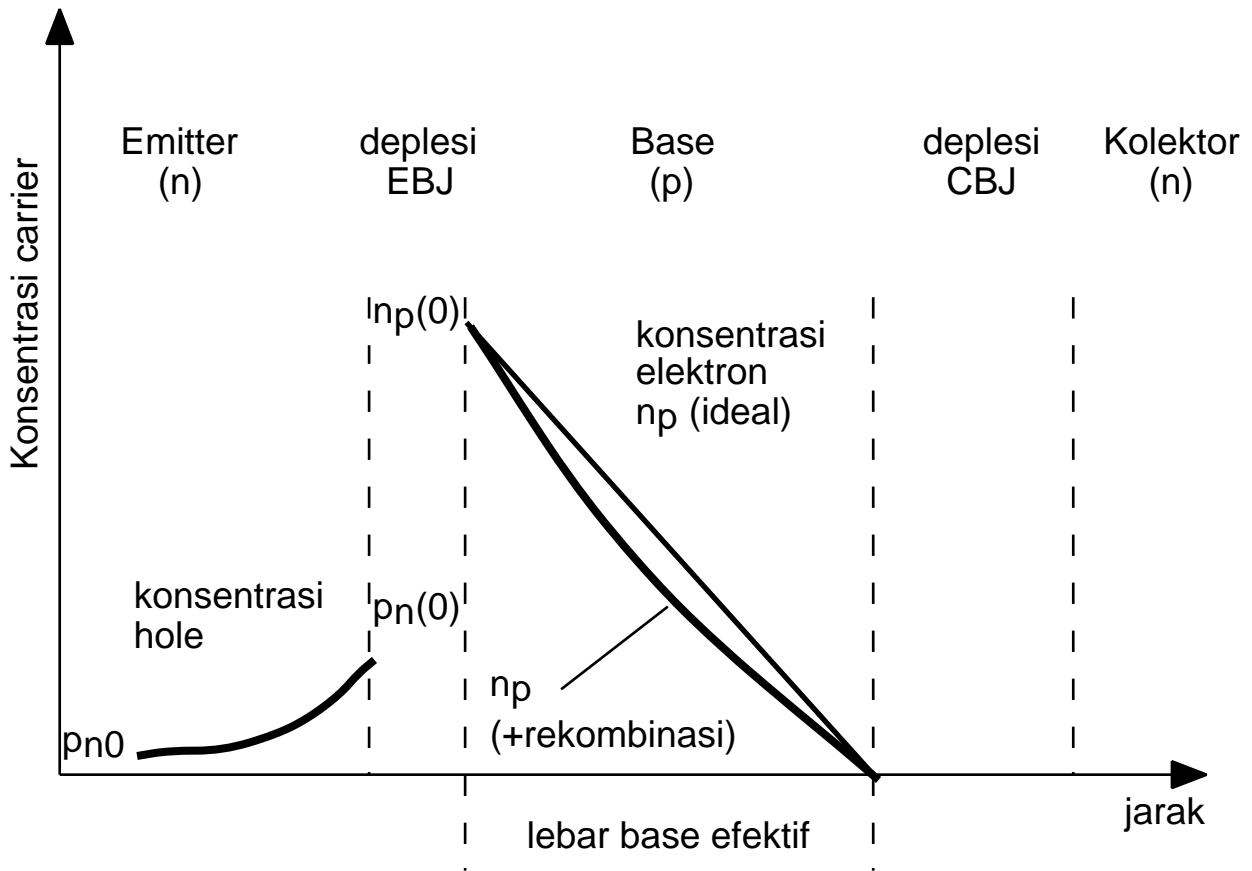

arus kolektor $i_C = I_S \exp (v_{BE}/V_T)$

arus basis $i_B = i_C /$

$i_B = I_S / \exp (v_{BE}/V_T)$

arus emitor

$i_E = i_C + i_B$ (KCL)

$i_C = i_E$

$i_E = i_C (+1)/$

$= /(+1)$


$i_E = I_S(+1)/ \exp (v_{BE}/V_T)$

$i_E = I_S/ \exp (v_{BE}/V_T)$


$= /(1-)$

Model Rangkaian Pengganti (Sinyal Besar)

model T (letak simpul bersama di basis)

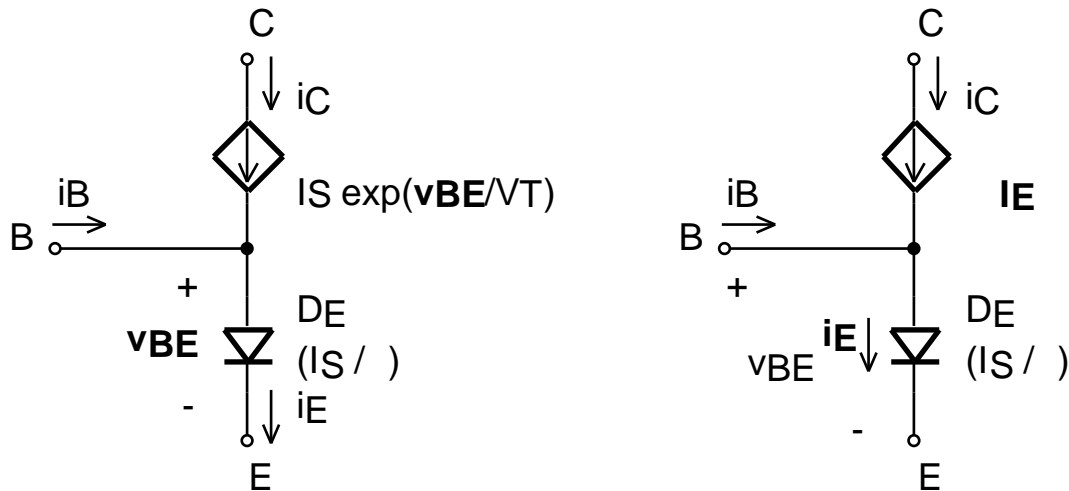




model (letak simpul bersama di emitor)

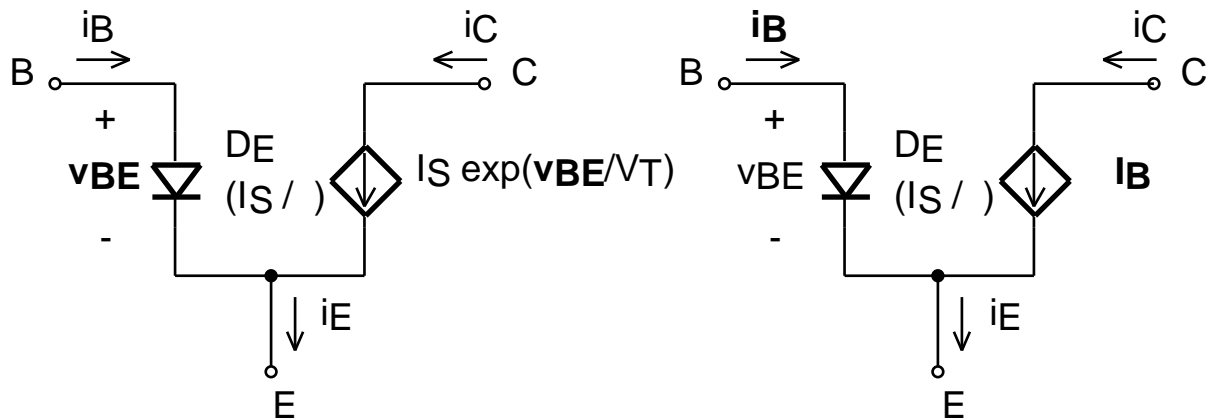


besaran kontrol berupa tegangan (v_{BE}) atau arus (i_B)

faktor idealitas (N) pada persamaan arus junction di atas adalah 1 (satu)

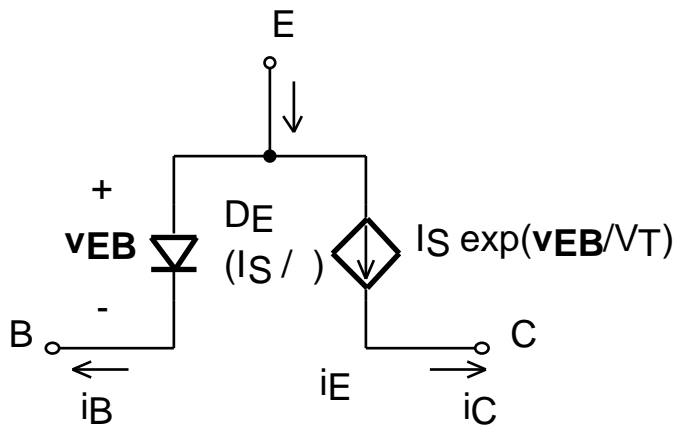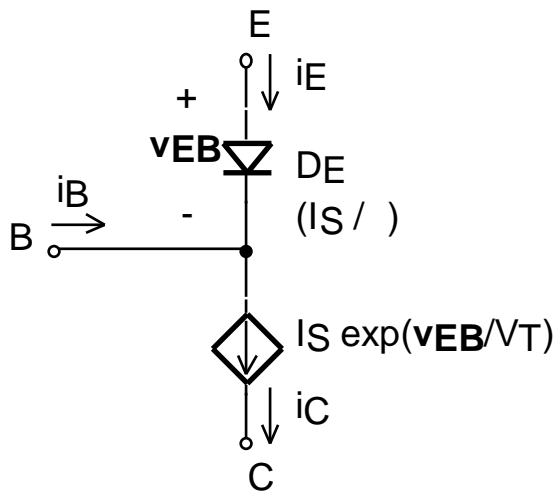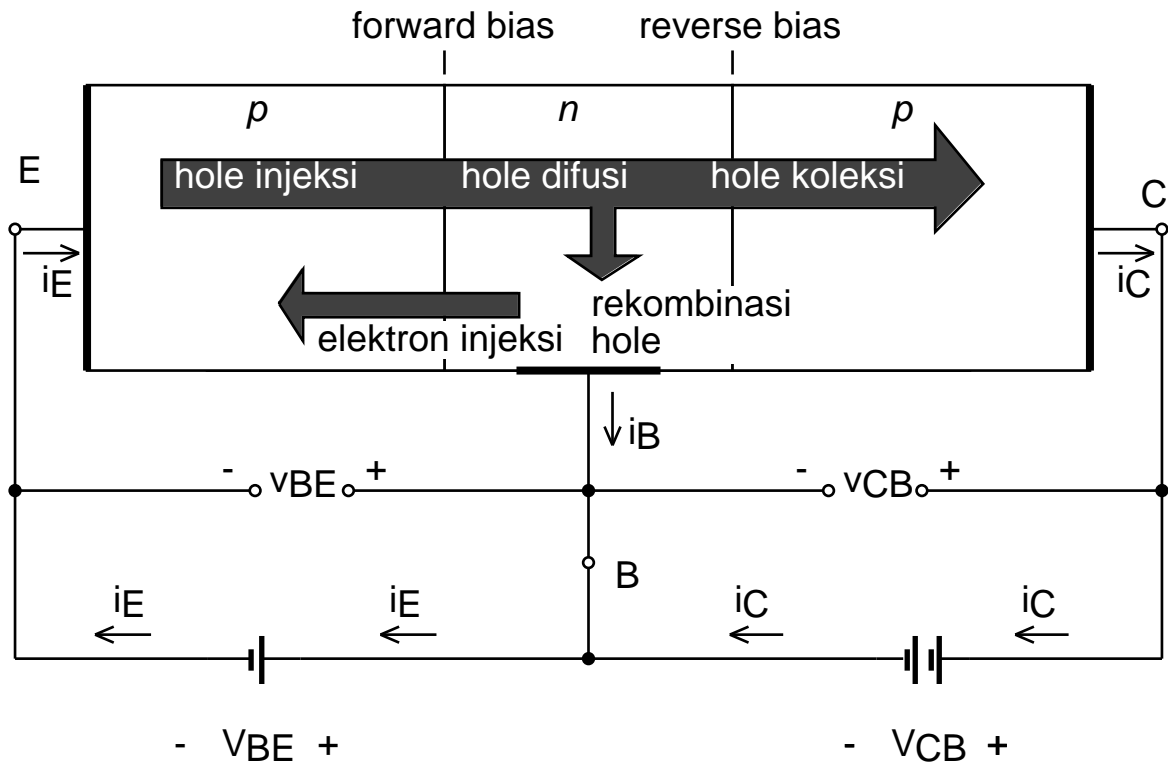
arus mundur kolektor-basis (i_{CBO}) dianggap nol



Simbol BJT


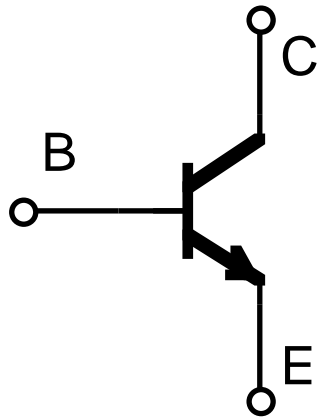


npn

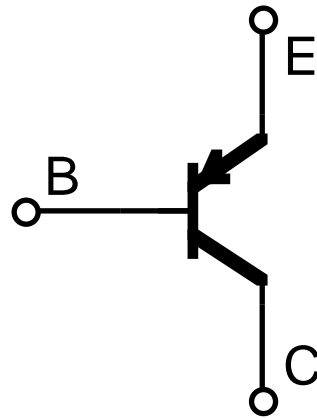


pnp

Polaritas tegangan dan arah arus

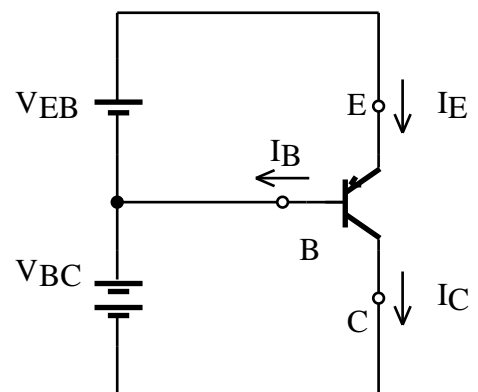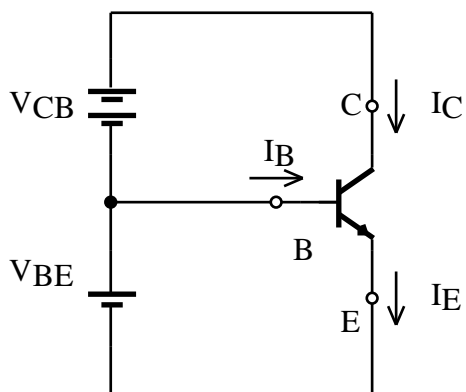


Representasi Grafis Karakteristik BJT

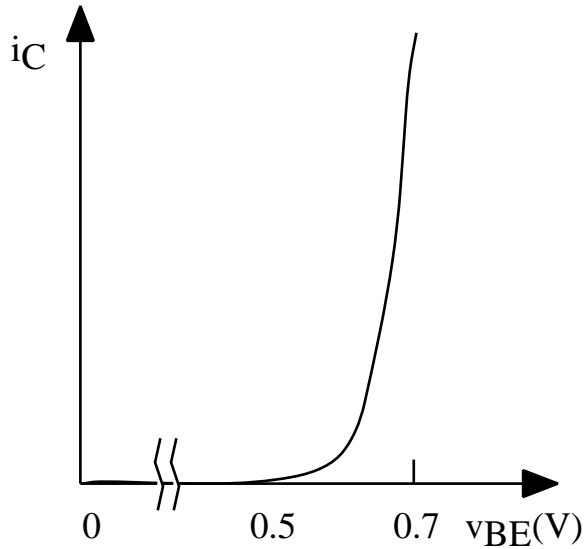

kurva $i_C - v_{BE}$



$$i_C = I_S \exp(v_{BE}/V_T)$$

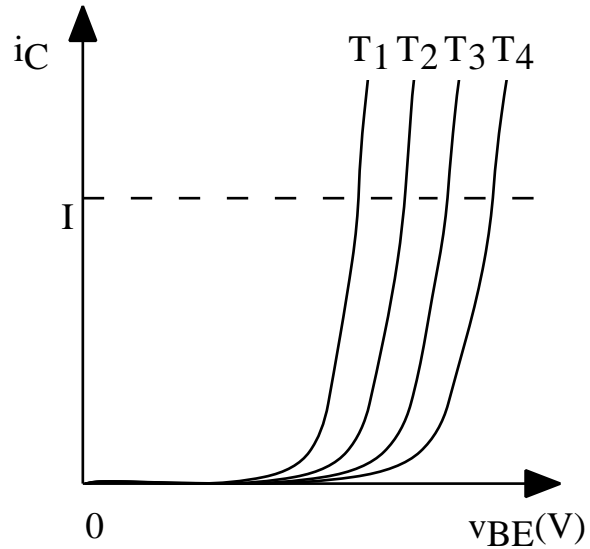



$$T_1 > T_2 > T_3 > T_4$$

Efek temperatur kurva $i_C - v_{BE}$

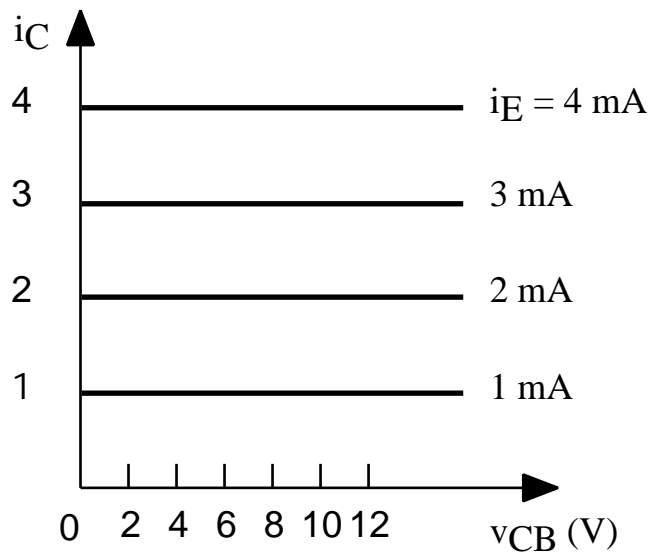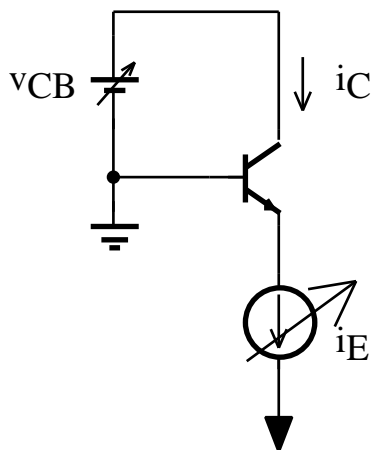v_{BE} naik dengan suhu sebesar $-2 \text{ mV} / ^\circ\text{C}$



Tegangan Early

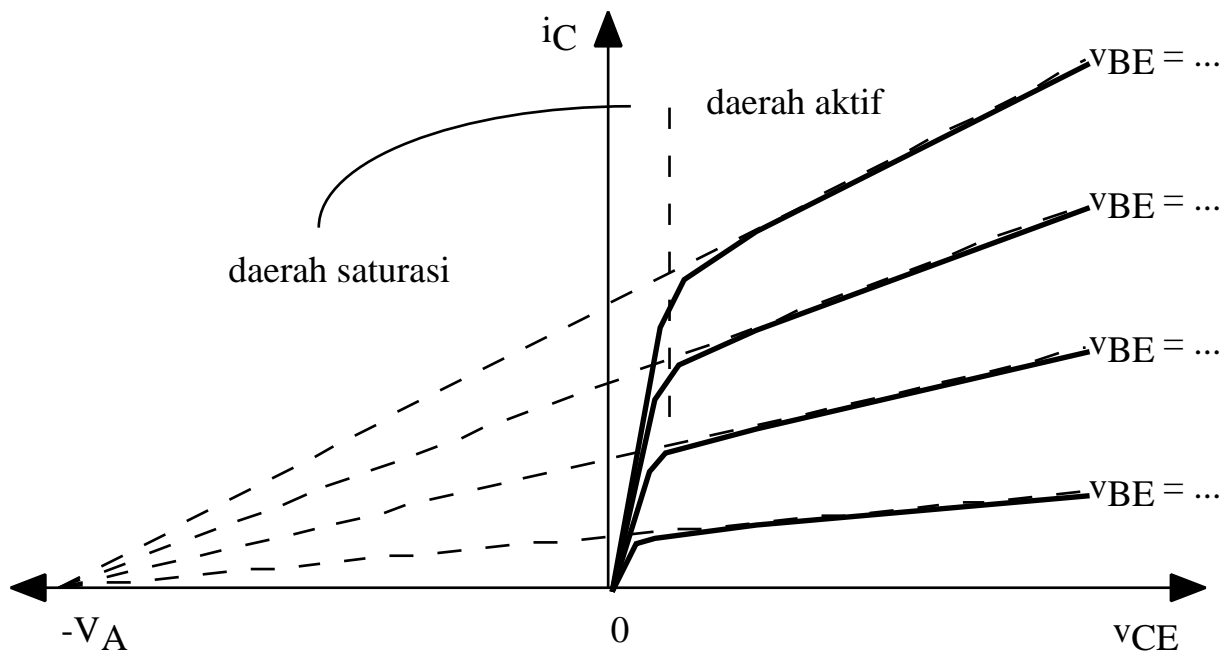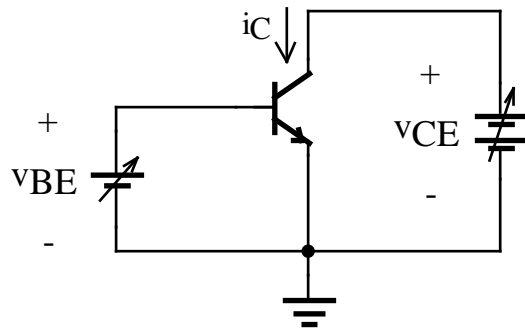

penyebab:


perubahan lebar efektif basis akibat penambahan daerah deplesi kolektor-basis dengan peningkatan tegangan vCE

Perubahan dianggap linier

$$i_C = I_S \exp(v_{BE}/V_T) (1 + v_{CE}/V_A)$$

$$r_o = \left(\frac{i_C}{v_{CE}} \right)^{-1} = V_A / I_C$$

Transistor sebagai Penguat

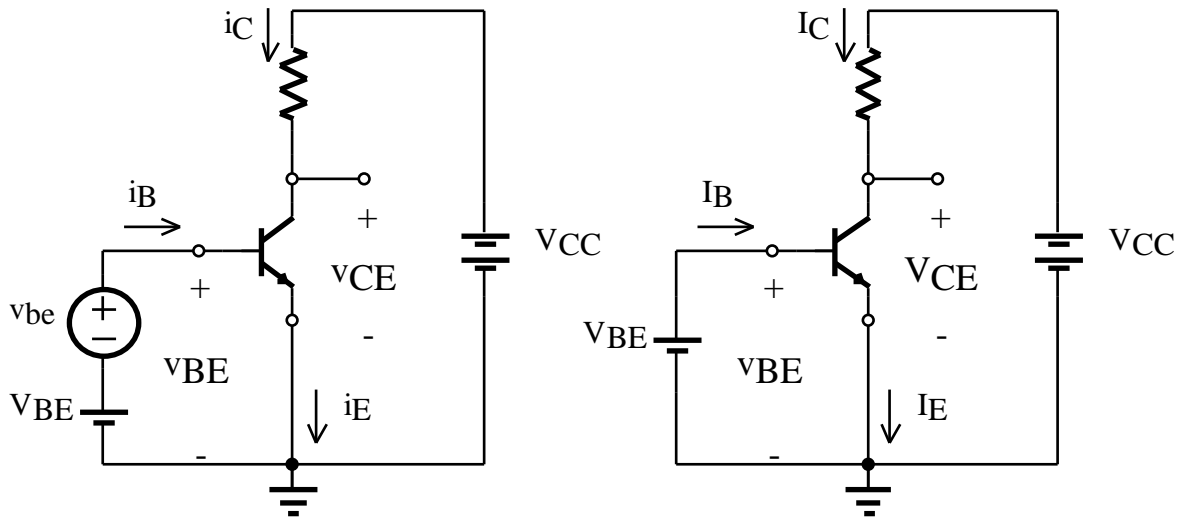

$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be}$$

(a) rangkaian dengan sinyal lengkap

(b) rangkaian DC dari (a)

Titik Kerja (Keadaan DC)

$$I_C = I_S \exp (V_{BE}/V_T)$$

$$I_E = I_C /$$

$$I_B = I_C /$$


$$V_C = V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

Persamaan Arus Kolektor

$$i_C = I_S \exp (v_{BE}/V_T) = I_S \exp ((V_{BE} + v_{be})/V_T)$$

$$i_C = I_S \exp (V_{BE}/V_T) \exp (v_{be}/V_T) = I_C \exp (v_{be}/V_T)$$

Model Sinyal Kecil dan Transkonduktansi

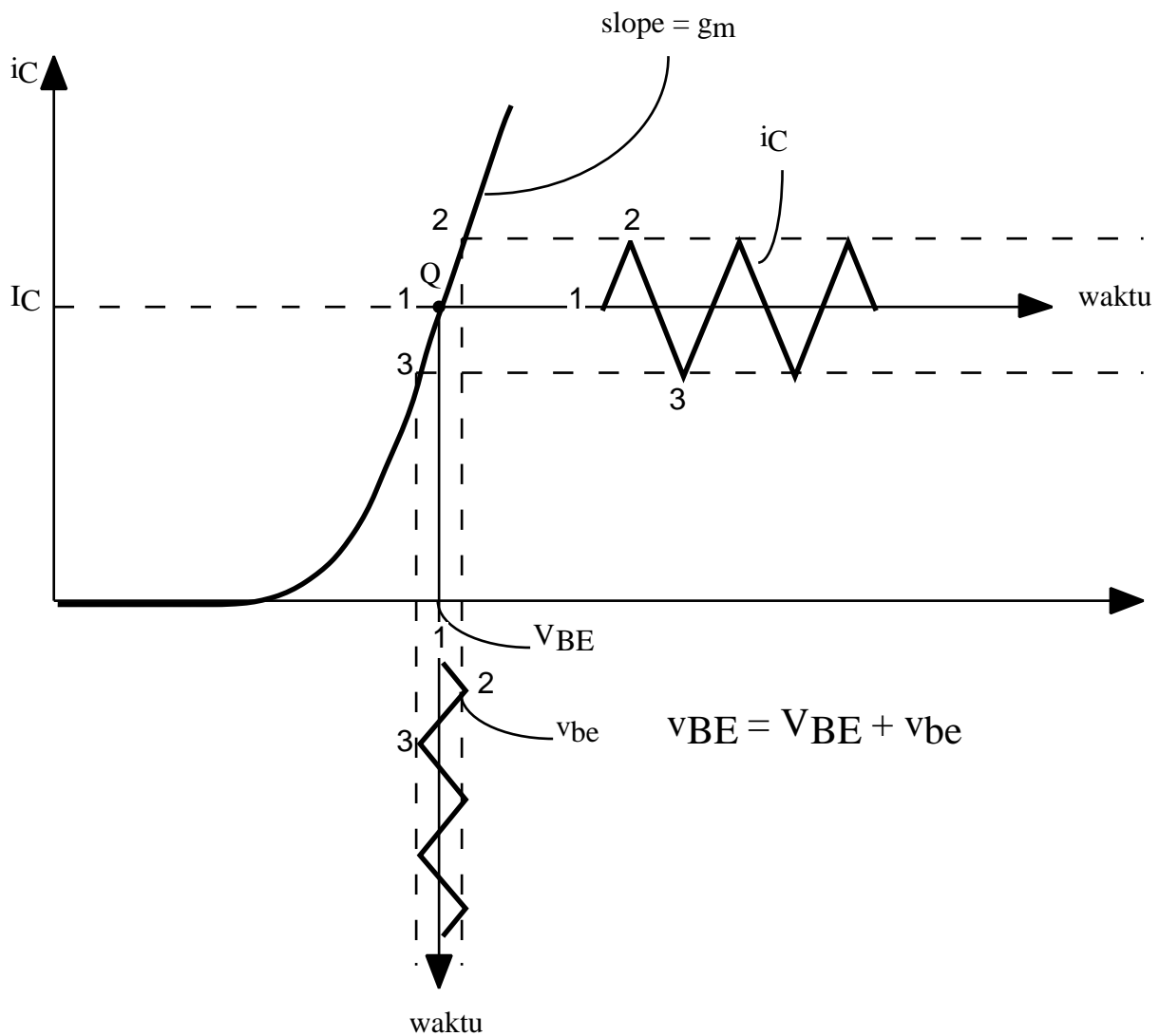

arus kolektor

$$i_C = I_C \exp(v_{be}/V_T)$$

bila $v_{be} \ll V_T$, maka

$$i_C \approx I_C (1 + v_{be}/V_T) = I_C + i_c$$

aproksimasi sinyal kecil

$$i_c = (I_C/V_T) v_{be}$$

atau

$$i_c = g_m v_{be}$$

dimana

$$g_m = (I_C/V_T)$$

Arus dan Resistansi Input Basis

arus basis $i_B = i_C / \beta = (I_C + i_c) / \beta$

$$i_B = I_C / \beta + (1 / \beta)(I_C / V_T) v_{be}$$

juga $i_B = I_B + i_b$

sehingga $i_b = (1 / \beta)(I_C / V_T) v_{be} = (g_m / \beta) v_{be}$

atau $i_b = v_{be} / r$

dimana $r = \beta / g_m$ atau $r = V_T / I_B$

Arus dan Resistansi Input Emitor

arus emitor $i_E = i_C / \beta + i_c = (I_C + i_c) / \beta + i_c = I_E + i_e$

dimana $i_e = i_c / \beta + i_c = g_m v_{be} / \beta + i_c = (I_C / \beta + V_T) v_{be} = (I_E / V_T) v_{be}$

$$i_e = v_{be} / r_e \quad \text{dimana} \quad r_e = V_T / I_E$$

$$r_e = \beta / g_m \approx 1 / g_m$$

Hubungan Resistansi Input Basis dan Emitor

tegangan sinyal kecil pada basis $v_{be} = r_{ib} = r_e i_e$

sehingga $r_{ib} = i_e r_e / i_b$

$$r_{ib} = (\beta + 1) r_e$$

Penguatan Tegangan

tegangan sinyal kecil pada kolektor

$$v_C = V_{CC} - i_C R_C$$

$$= V_{CC} - (I_C + i_c) R_C$$

$$= (V_{CC} - I_C R_C) - i_c R_C$$


$$v_C = V_C - i_c R_C$$

sehingga $v_c = -i_c R_C = -g_m v_{be} R_C$


$$= (-g_m R_C) v_{be}$$

penguatan tegangan

$$v_c / v_{be} = -g_m R_C$$

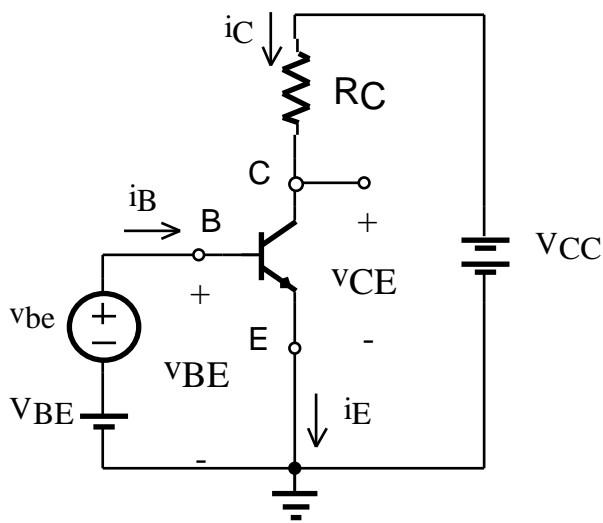


Rangkaian sinyal lengkap

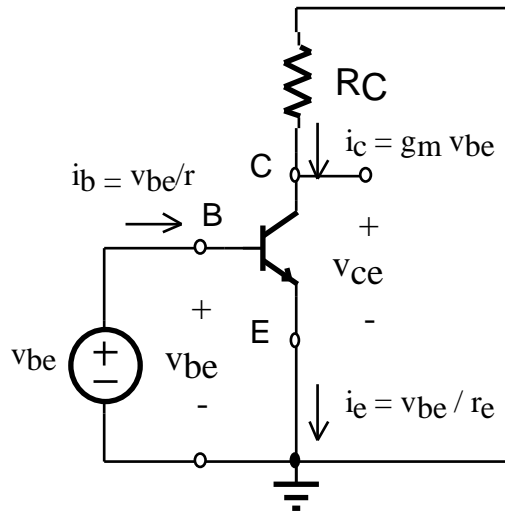

Rangkaian sinyal kecil

Model Hybrid-

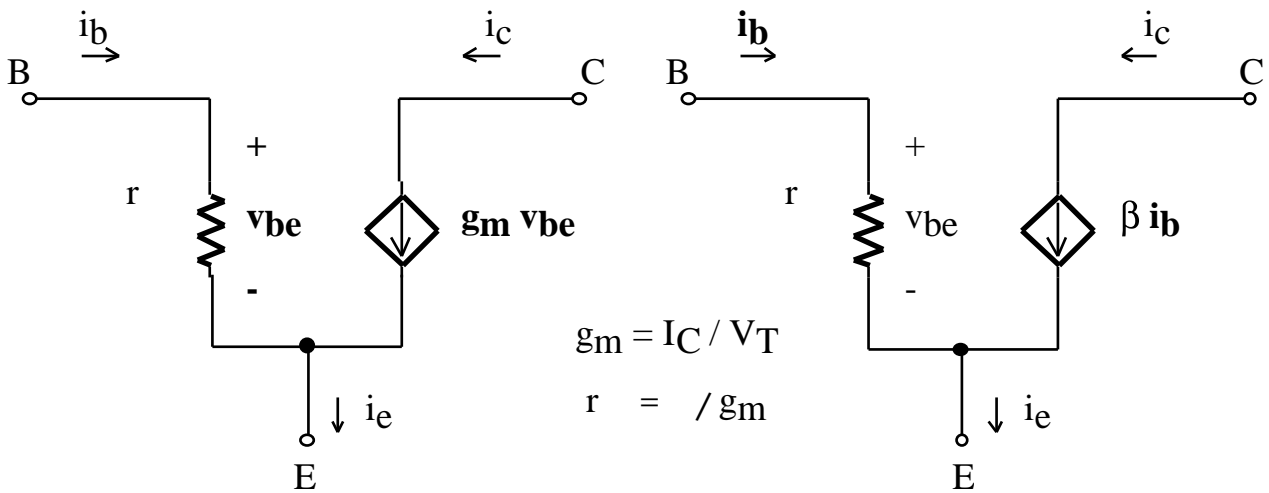

$$g_m = I_C / V_T$$

$$r = \frac{V_T}{I_C}$$


$$i_e = v_{be} / r + g_m v_{be} = v_{be} / r (1 + g_m r)$$

$$= v_{be} / r (1 + \beta)$$

$$i_e = v_{be} / r_e$$

$$g_m v_{be} = g_m r i_b = \beta i_b$$

Model T

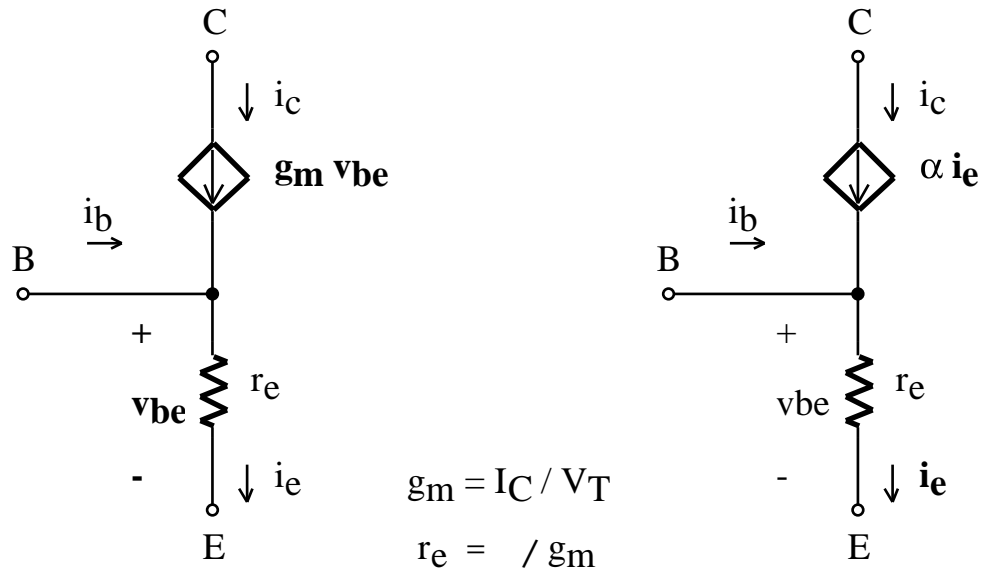


$$i_b = v_{be} / r_e - g_m v_{be} = v_{be} / r_e (1 - g_m r_e)$$

$$= v_{be} / r_e (1 - \beta) = v_{be} / r_e (1 - \beta / (\beta + 1))$$

$$i_b = v_{be} / (r_e (\beta + 1)) = v_{be} / r$$


$$g_m v_{be} = g_m r_e i_e = \beta i_e$$

Penambahan Efek Early pada Model Hybrid-

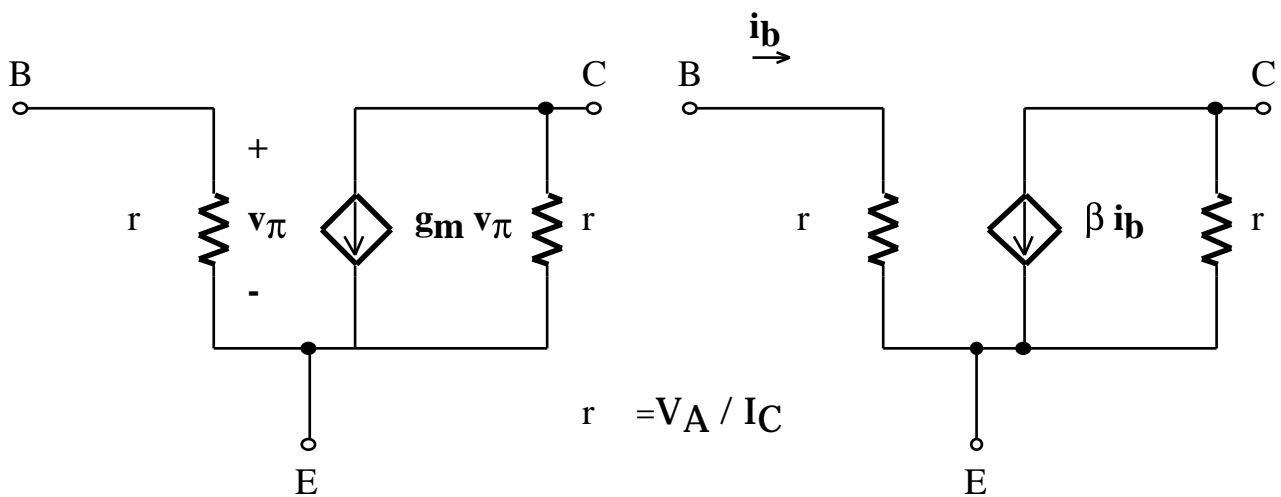

$$v_o = -i_c RC = -g_m v_{be} (RC // r_o)$$

Analisis Grafis


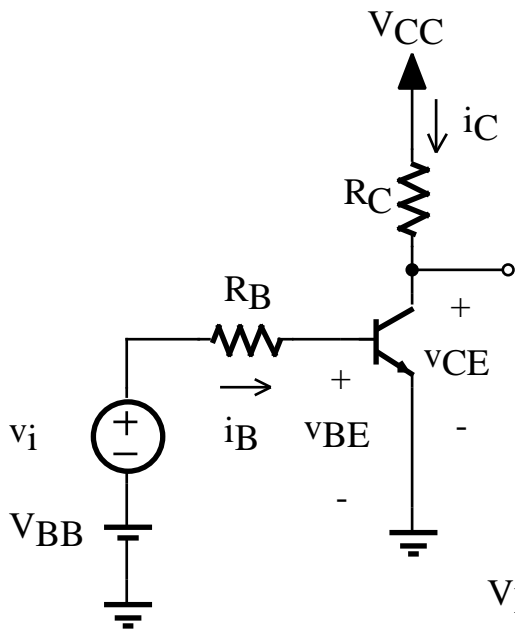


$$v_{CE} = V_{CC} - i_C R_C$$

Karakteristik Transfer Input

garis beban

$$i_B = (V_{BB} - v_{BE}) / R_B$$

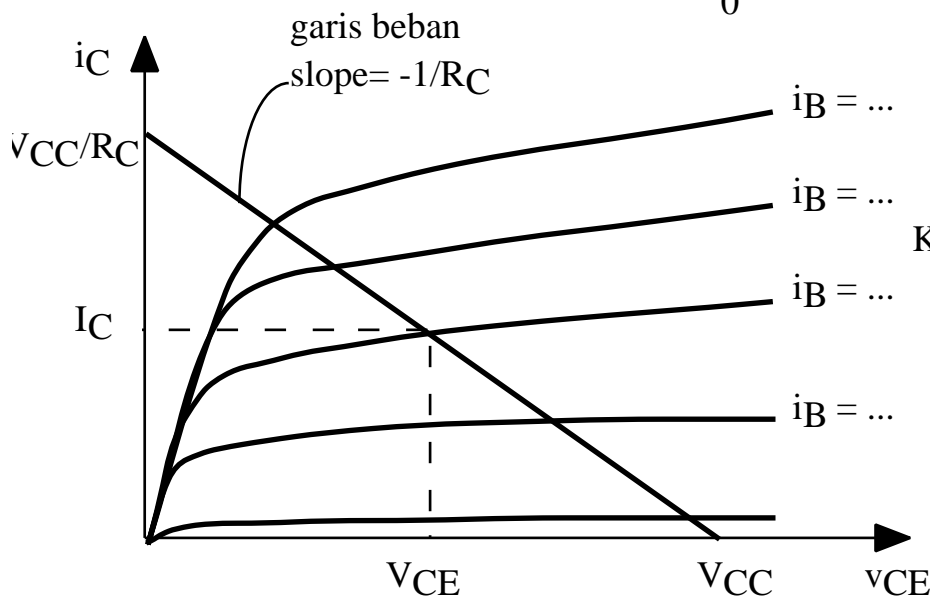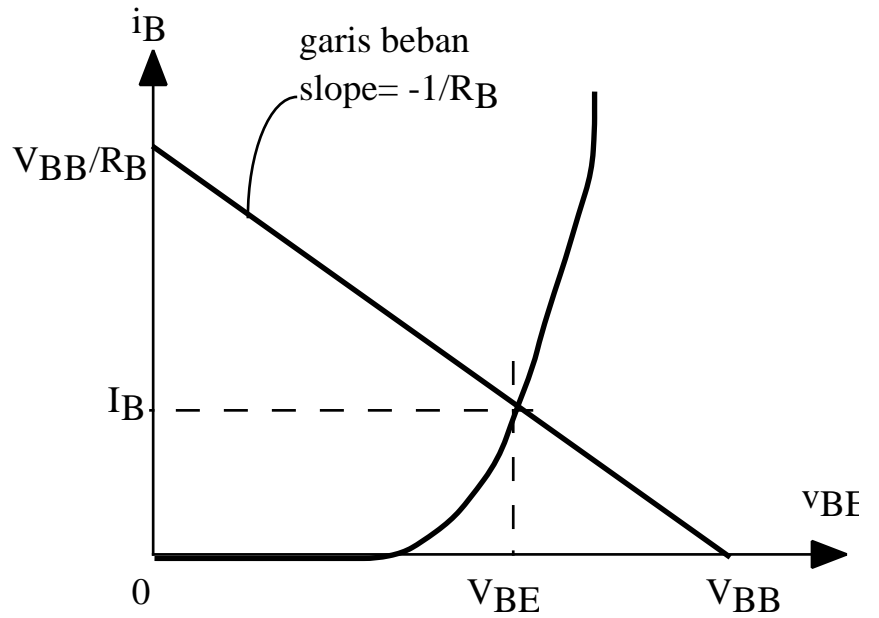


Karakteristik Transfer Output


garis beban

$$i_C = (V_{CC} - v_{CE}) / R_C$$


Kurva Transfer Karakteristik Input

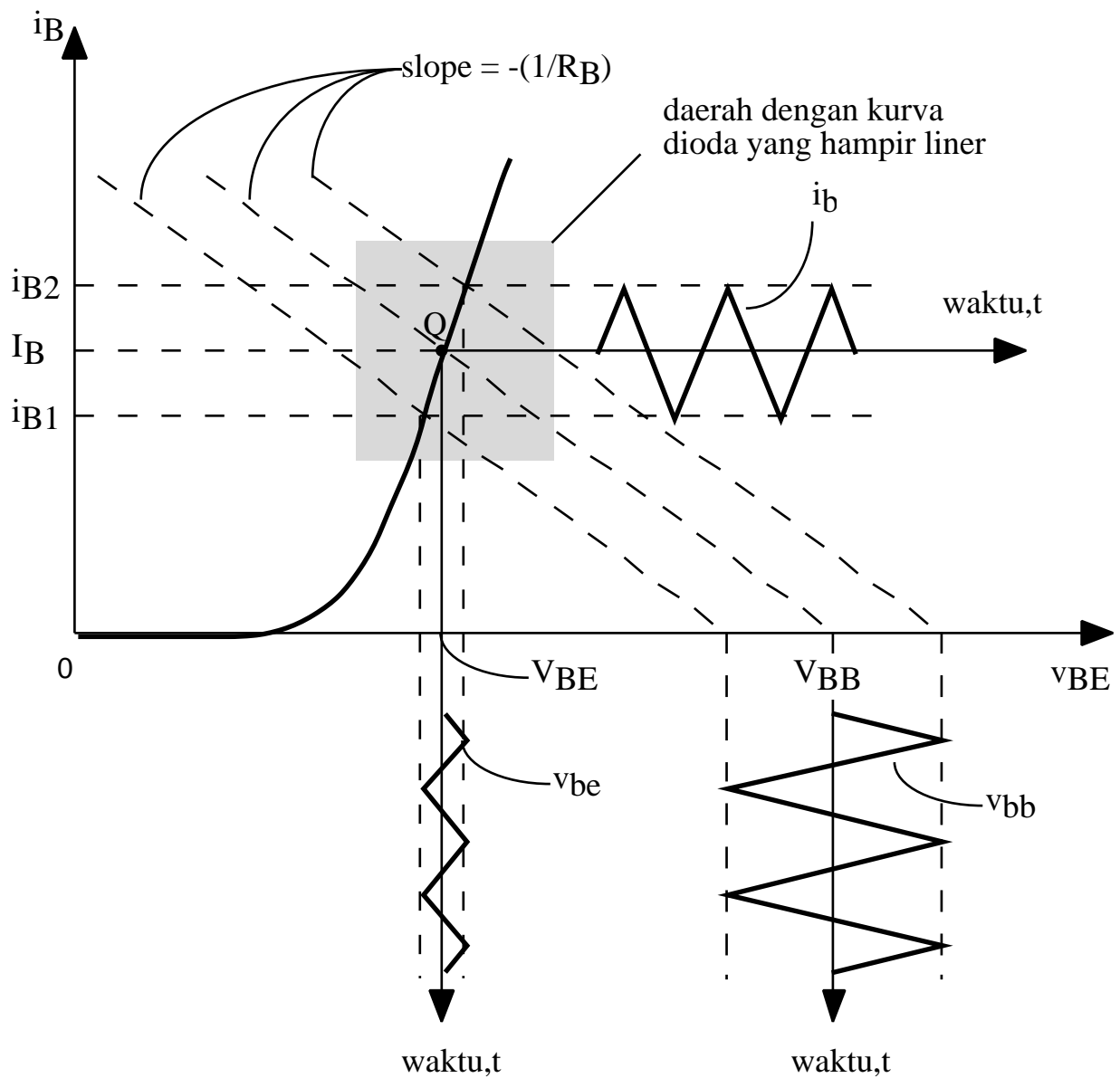


Kurva Transfer Karakteristik Ouput

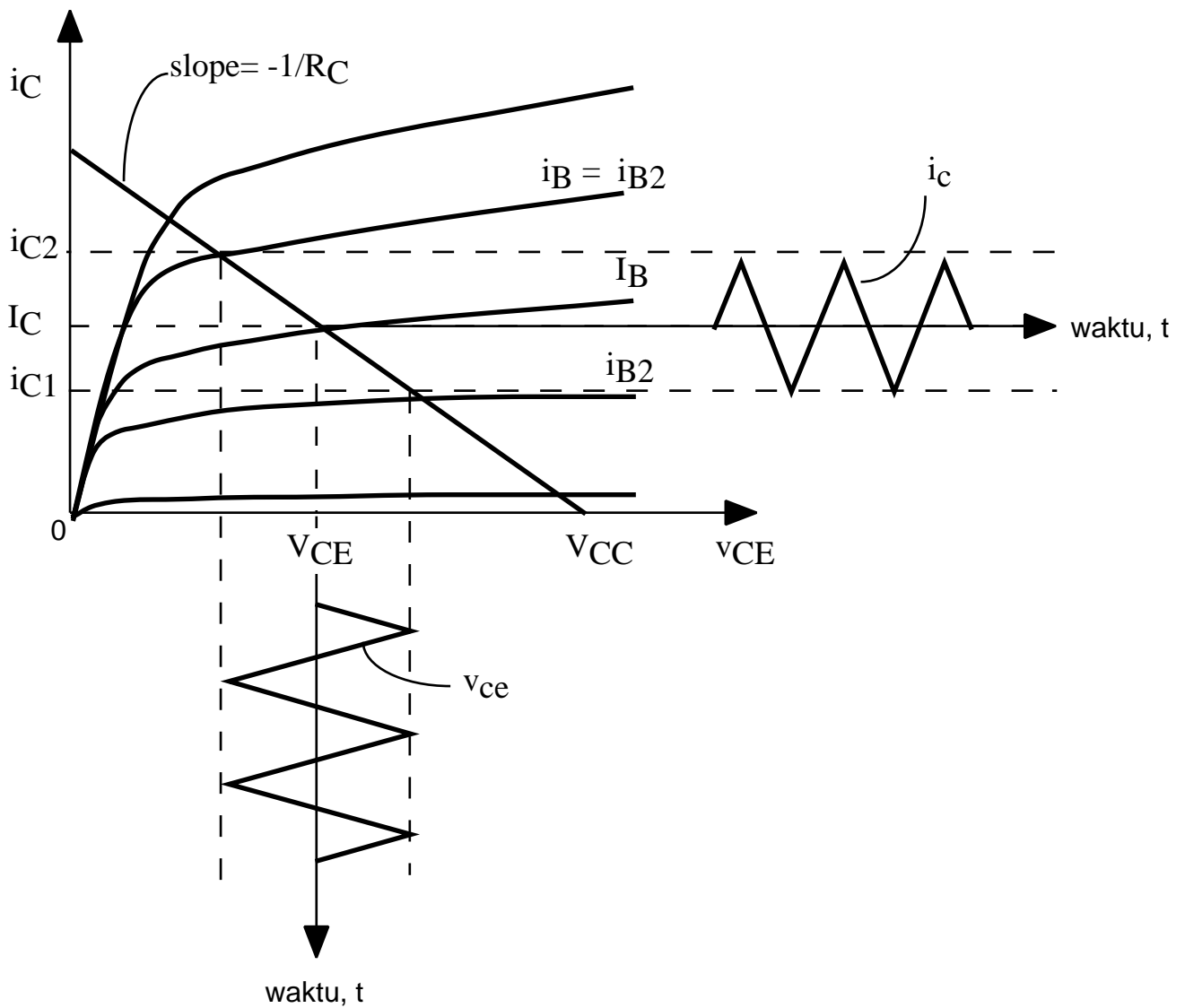

Rangkaian Bias Catu Daya Tunggal

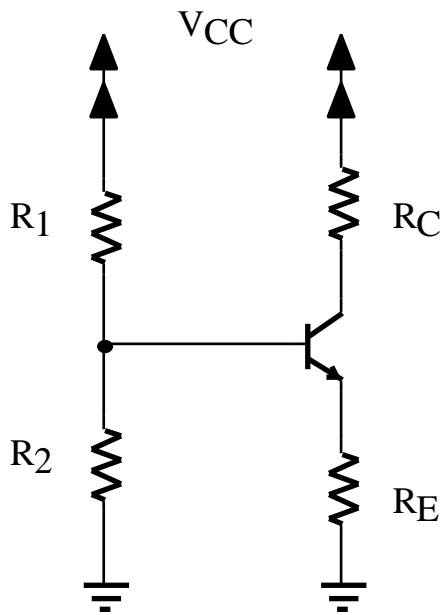

Rangkaian nyata

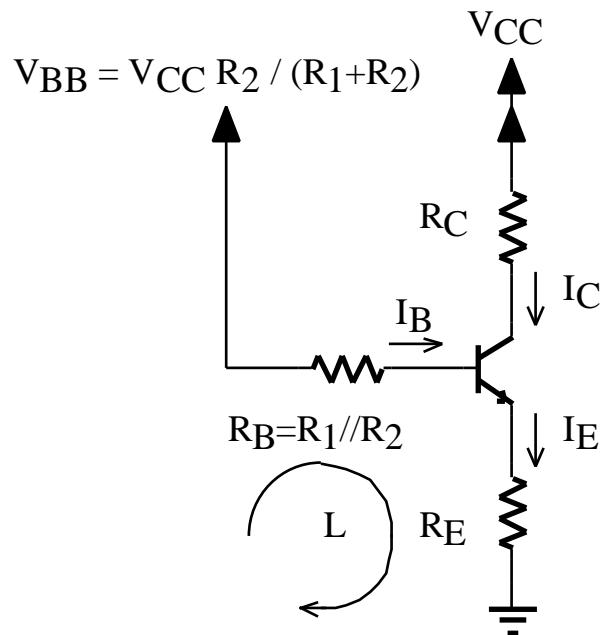

Rangkaian untuk/hasil analisis dengan rangkaian basis diubah ke struktur thevenin

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_B (\beta + 1) R_E$$

$$I_B = (V_{BB} - V_{BE}) / (R_B + R_E (\beta + 1))$$

$$I_E = (V_{BB} - V_{BE}) / (R_E + R_B / (\beta + 1))$$

Untuk menurunkan sensitivitas I_E terhadap temperatur

$$V_{BB} \gg V_{BE} \quad \text{dan} \quad R_E \gg R_B / (\beta + 1)$$

Rule of thumb:

$$V_{BB} = (1/3) V_{CC}$$

$$V_{CE} = (1/3) V_{CC}$$


Rangkaian Bias Catu Daya Ganda

Kuliah 2 - 20

$$V_{EE} = I_B R_B + V_{BE} + I_E (1 + \beta) R_E$$


$$I_B = (V_{EE} - V_{BE}) / (R_B + R_E (1 + \beta))$$
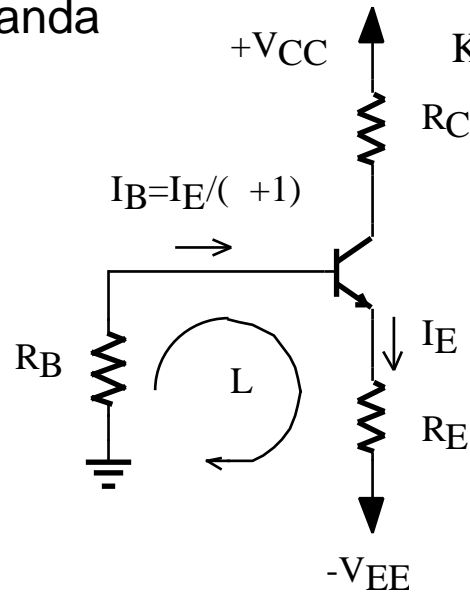
$$I_E = (V_{EE} - V_{BE}) / (R_E + R_B / (1 + \beta))$$




Rangkaian Bias Lain

(a) dengan sumber arus

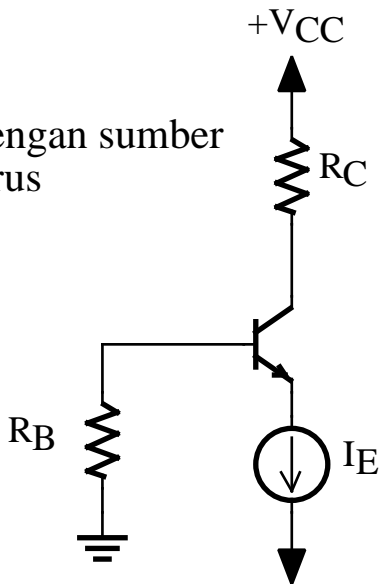

(b) dengan resistor kolektor-basis

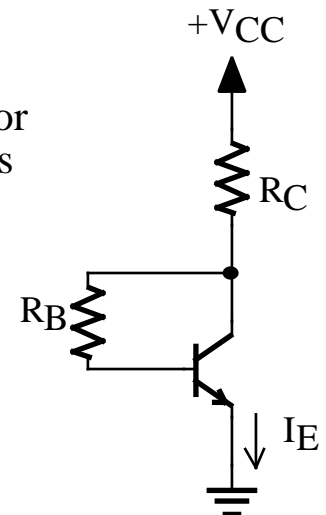


analisis rangkaian (b)

$$V_{CC} = I_E R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

$$V_{CC} = I_E R_C + I_E R_B / (\beta + 1) + V_{BE}$$

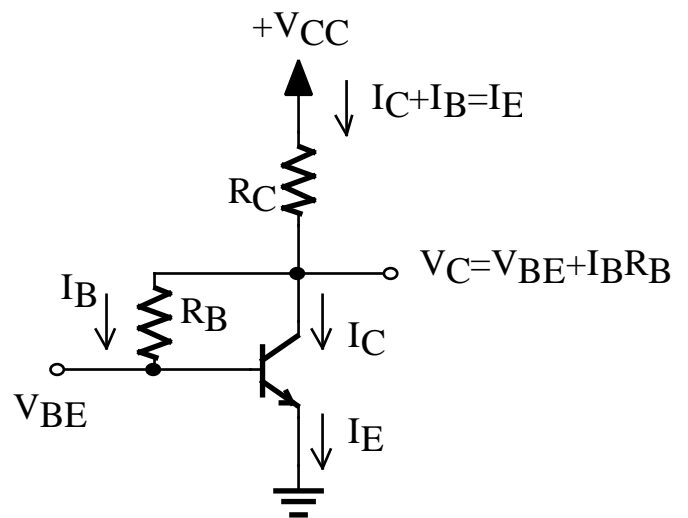
$$I_E = (V_{CC} - V_{BE}) / (R_C + R_B / (1 + \beta))$$



Untuk menurunkan sensitivitas I_E terhadap




$$R_C \gg R_B / (1 + \beta)$$

Rangkaian Dasar Penguat Satu Tingkat BJT

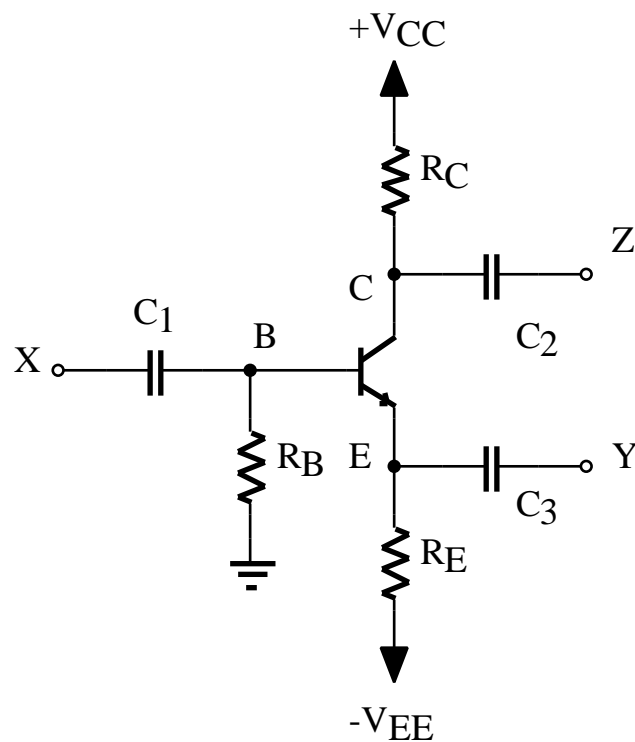

Jenis Penguat	Node Common (grounded)	Node Input	Node Output
Common Emitter	Y (emitter)	X (base)	Z (collector)
Common Base	X (base)	Y (emitter)	Z (collector)
Common Collector	Z (collector)	X (base)	Y (emitter)

Penguat Common Emitter

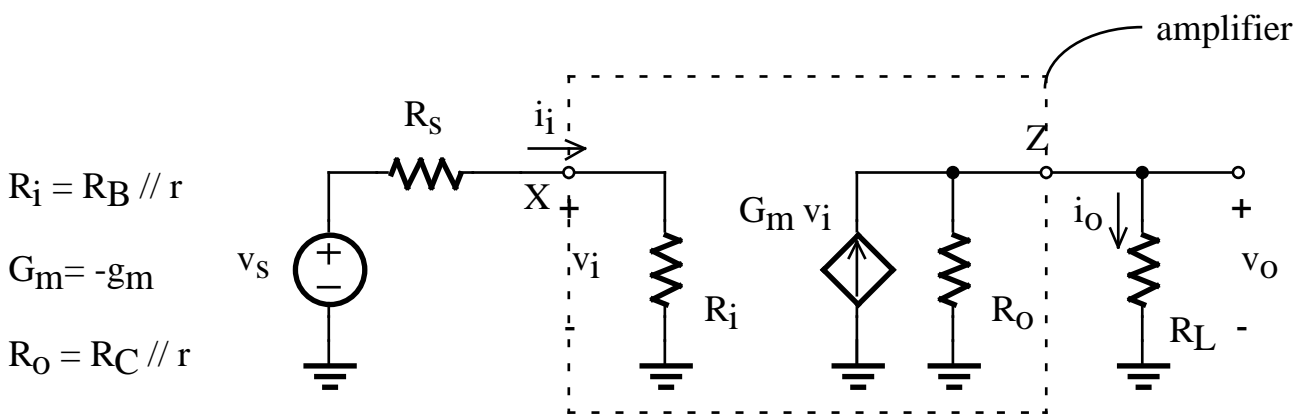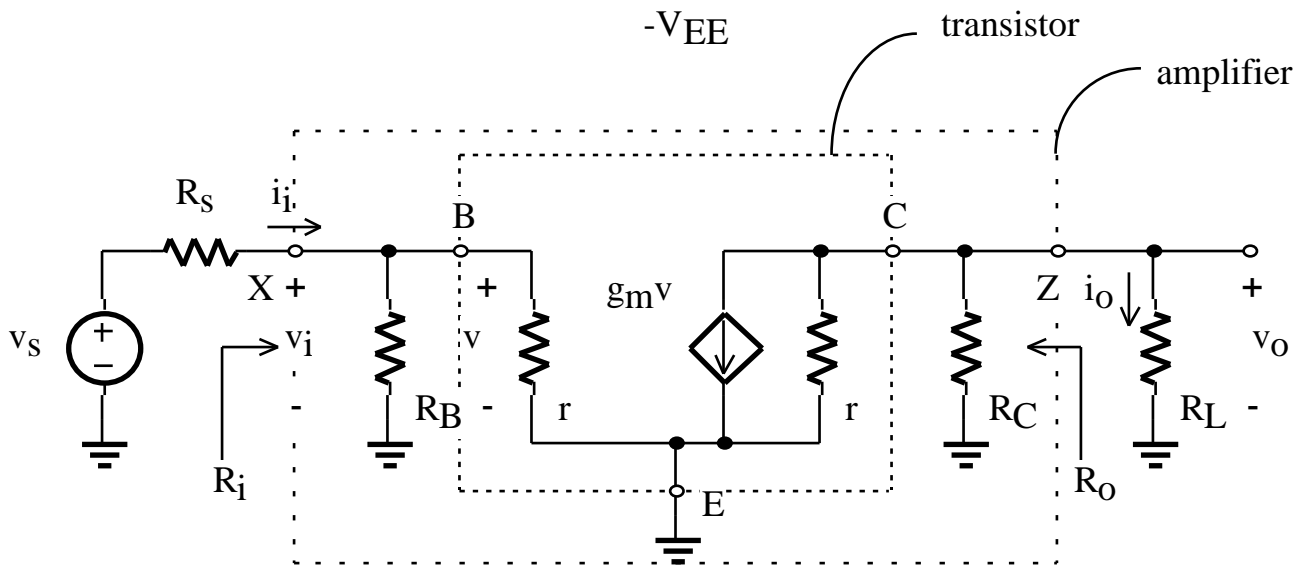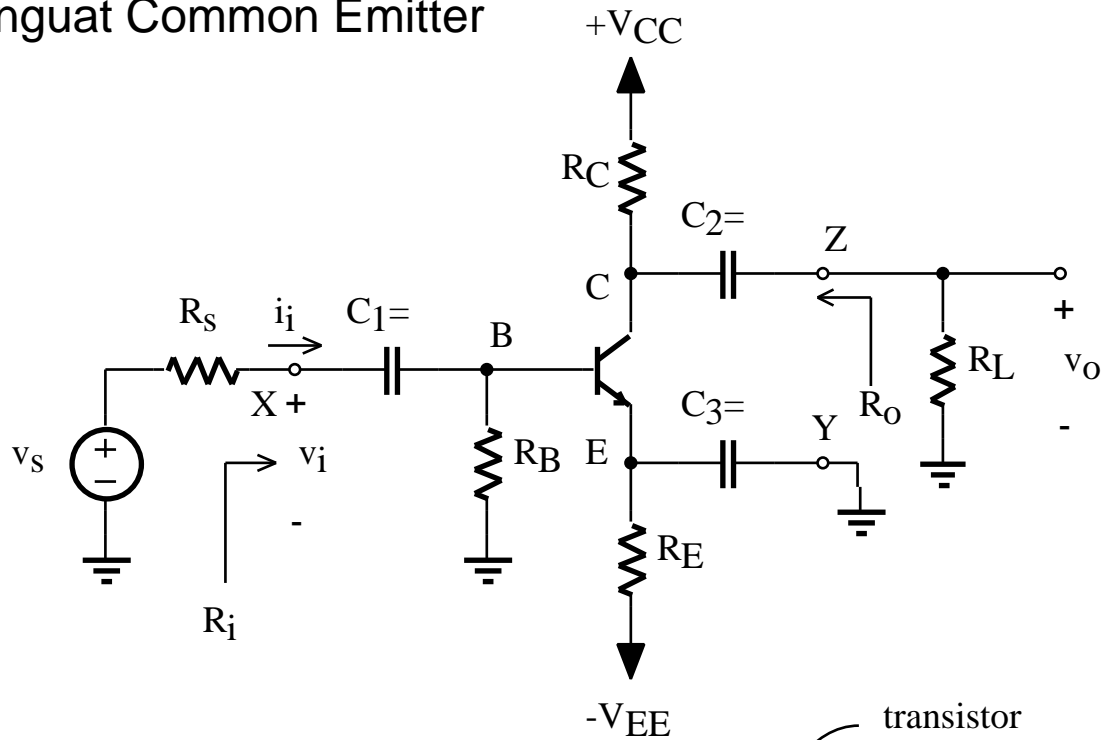

$$R_i = R_B // r$$

$$G_m = -g_m$$

$$R_o = R_C // r$$

Analisis Rangkaian Penguat Common Emitter Kuliah 2 - 23

Kapasitor C₁ dan C₂ sebagai kapasitor kopling

Kapasitor C₃ sebagai kapasitor bypass

Resistansi input

$$R_i = \left. \frac{v_i}{i_i} \right|_{v_o=0} = R_B // r \quad \text{bila } R_B \gg r$$

Transkonduktansi

$$G_m = \left. \frac{i_o}{v_i} \right|_{v_o=0} = \frac{-g_m v}{v} = -g_m$$

Resistansi Output

$$R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_i=0} = R_C // r \quad \text{bila } R_C \ll r$$

Penguatan Tegangan (beban terbuka)

$$A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{i_o=0 \text{ atau } R_L=\infty} = G_m R_o = -g_m (R_C // r)$$

$$A_{vo} \Big|_{\text{max}} = -g_m r_o = -(I_C/V_T) (V_A/I_C) = -V_A / V_T$$

Analisis Rangkaian Penguat Common Emitter

Penguatan Arus (beban terhubung singkat)

$$A_{is} = \left. \frac{i_o}{i_i} \right|_{v_o=0} = \frac{G_m v_i}{v_i / R_i} = G_m R_i$$

$$\begin{aligned} A_{is} &= -g_m (R_B // r) = - \frac{g_m r R_B}{R_B + r} \\ &= - \frac{1}{1 + r / R_B} \end{aligned}$$

Penguatan Tegangan



$$A_v = \frac{v_i}{v_s} \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_i}{R_i + R_s} G_m (R_o // R_L)$$




$$= - \frac{(R_B // R)}{(R_B // R) + R_s} g_m (R_C // r_o // R_L)$$

$$= - \frac{r}{r + R_s} g_m (R_C // r_o // R_L) \quad \text{bila } R_B \gg r$$

$$A_v = - \frac{(R_C // r_o // R_L)}{r + R_s}$$

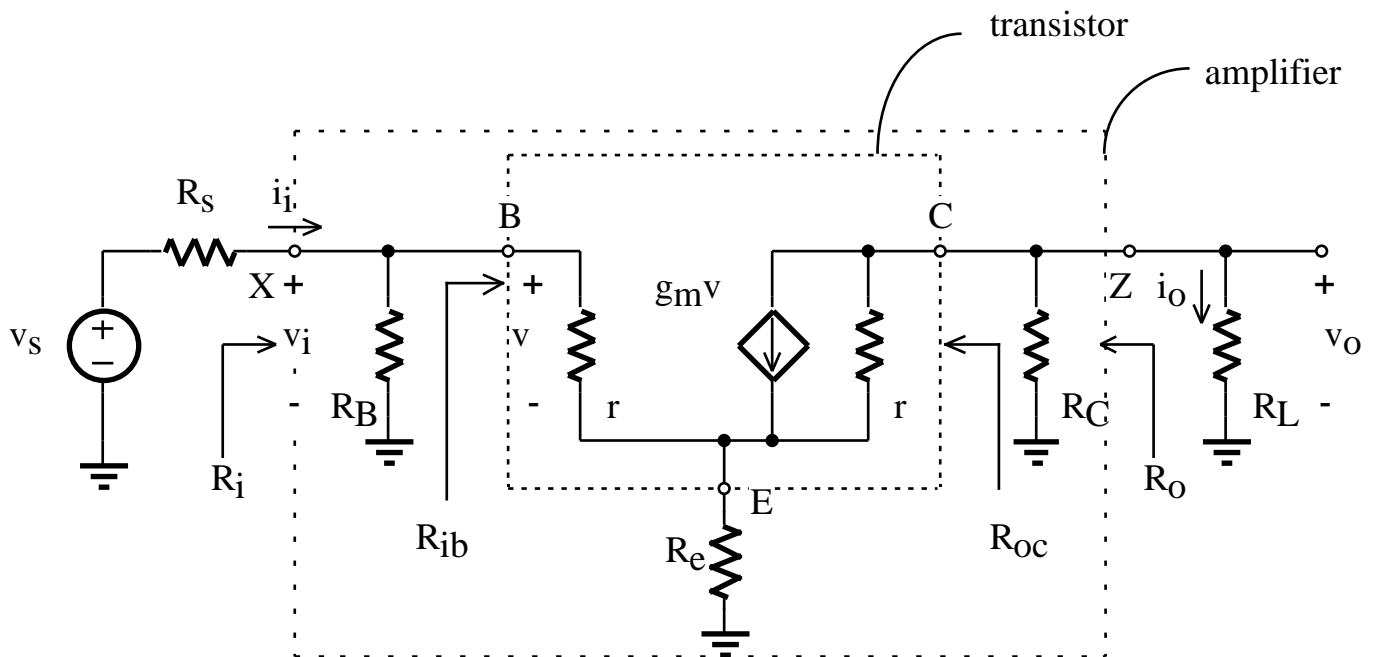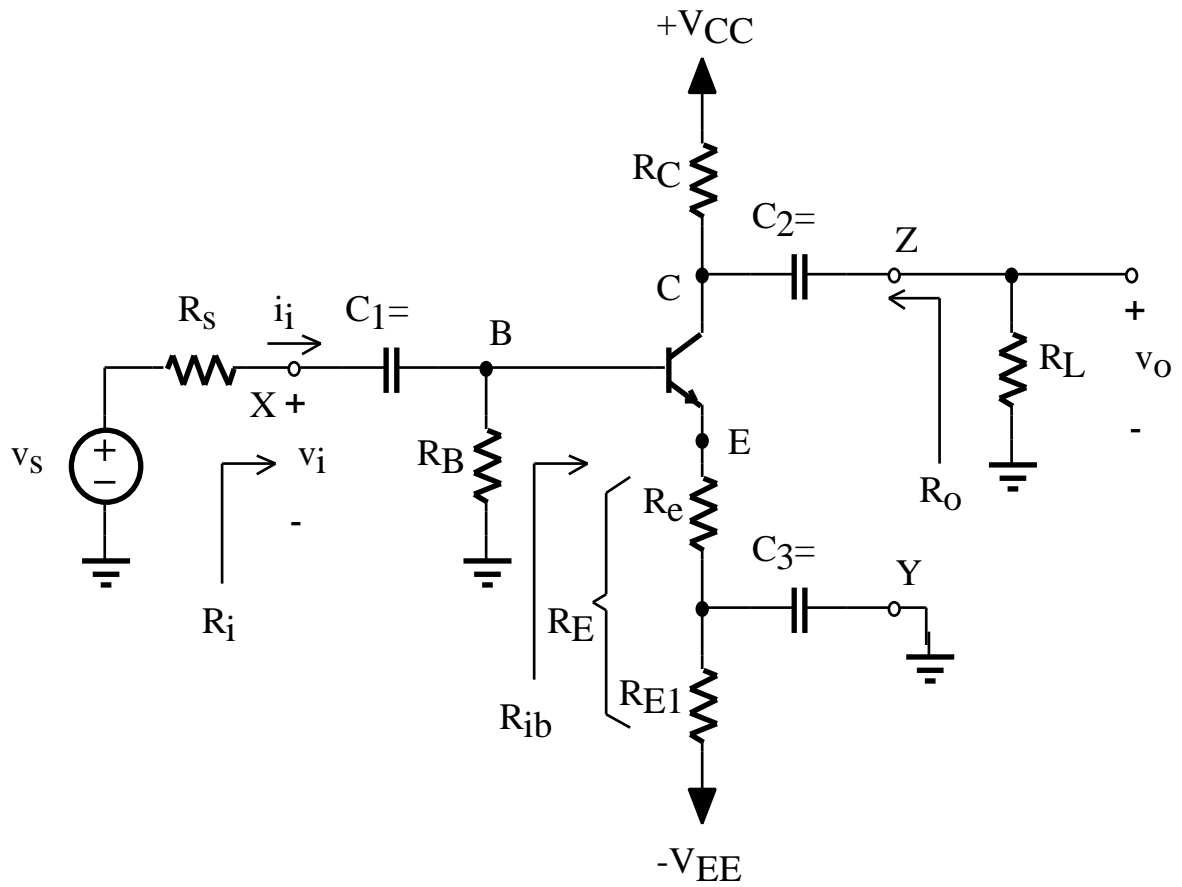Penguat Common Emitter dengan Resistor Emitter



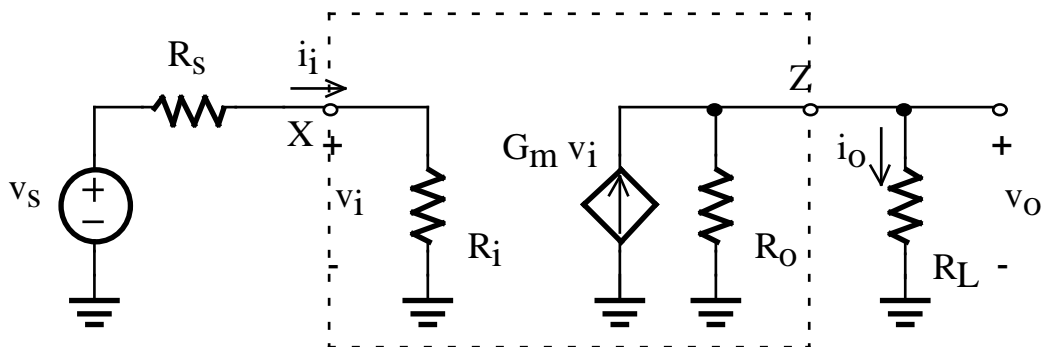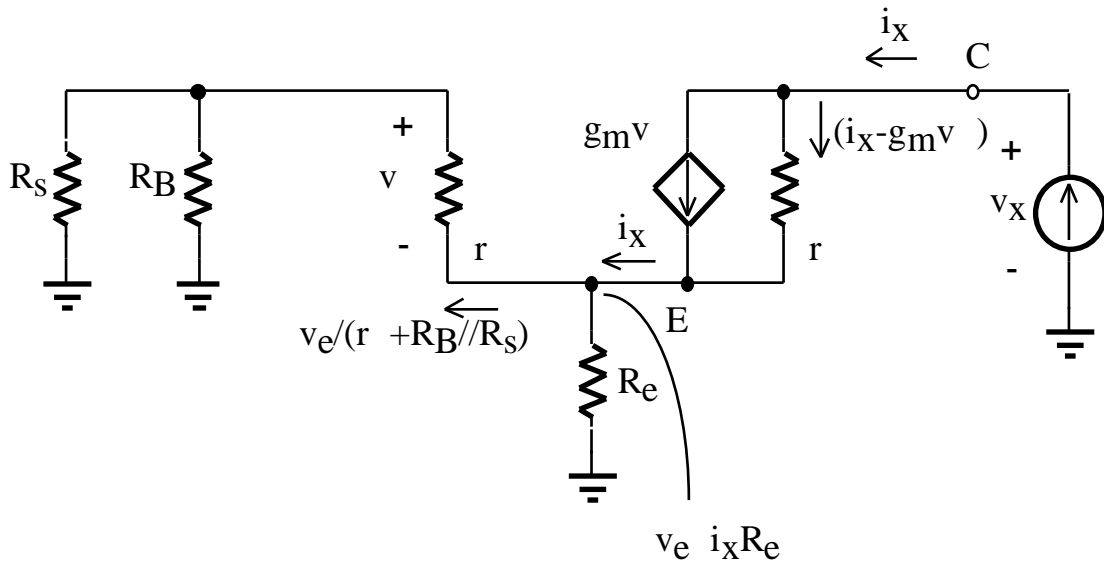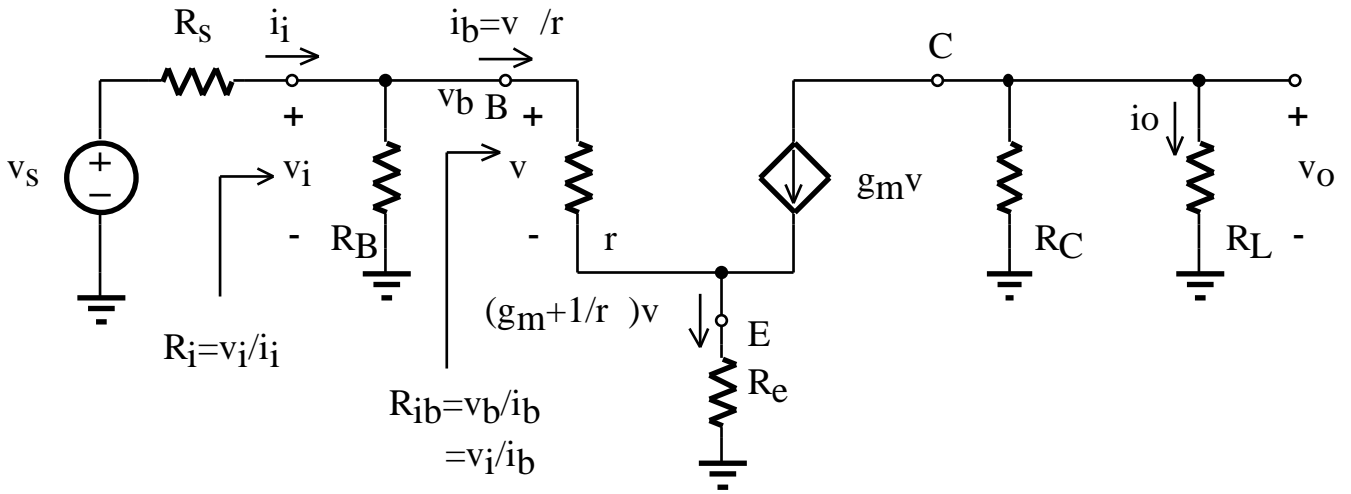

$$R_i = R_B // r (1 + g_m R_e)$$

$$G_m = -g_m / (1 + g_m R_e)$$

$$R_o = R_C$$

Analisis Rangkaian Penguat Common Emitter Kuliah 2 - 27

dengan Resistansi Emitter

Kapasitor C₁ dan C₂ sebagai kapasitor kopling

Kapasitor C₃ sebagai kapasitor bypass

Resistansi input

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_B // R_{ib}$$

$$R_{ib} = \frac{v_b}{i_b} \quad i_b = v_b / r$$

$$v_b = v_e + (g_m + 1/r) v_e R_e$$

dengan $(g_m + 1/r) = r_e$ maka

$$v_b = (1 + R_e/r_e) v_e$$

$$R_{ib} = r (1 + R_e/r_e) \quad \text{dengan } r_e = 1/g_m \text{ maka}$$

$$R_{ib} = r (1 + g_m R_e)$$

$$R_i = R_B // r (1 + g_m R_e)$$

$$\text{Perhatikan } R_{ib} = r (1 + R_e/r_e) = (r + r_e) (1 + R_e/r_e)$$

$$R_{ib} = (\beta + 1) (r_e + R_e)$$

Resistansi emitter “dirasakan” $(\beta + 1)$ kali di base (*reflection rule*)

$$G_m = \left. \frac{i_o}{v_i} \right|_{R_L=0} = \frac{-g_m v}{v} \quad \text{sebelumnya telah didapat}$$

$$v_b = (1 + R_e / r_e) v$$

$$G_m = - \frac{g_m}{1 + R_e / r_e} \quad \text{dengan } r_e = 1/g_m \text{ maka}$$

$$G_m = - \frac{g_m}{1 + g_m R_e}$$

Perhatikan

R_{ib} naik sebesar $(1+g_m R_e)$ kali dan G_m turun $(1+g_m R_e)$ kali.

Resistansi Output

$$R_o = R_C // R_{oc} \quad \text{dengan } R_{oc} = v_x / i_x$$

$$v_x = (i_x - g_m v) r_o + v_e \quad v_e = i_x R_e$$

$$v = - \frac{i_x R_e r}{r + (R_S // R_B)}$$

$$R_{oc} = r_o \left(1 + \frac{g_m R_e r}{r + (R_S // R_B)} \right) + R_e$$

untuk $R_e \ll r_o$ maka

$$R_{oc} \approx r_o \left(1 + \frac{g_m R_e r}{r + (R_S // R_B)} \right)$$

sehingga

$$R_o = R_C // r_o \left(1 + \frac{g_m R_e r}{r + (R_S // R_B)} \right)$$

$$R_o \approx R_C$$

Penguatan Tegangan

$$\begin{aligned}
 A_V &= \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_s} \frac{v_o}{v_s} \\
 &= \frac{R_i}{R_i + R_s} G_m (R_o // R_L) \\
 &= - \frac{(R_B // r (1 + g_m R_e))}{(R_B // r (1 + g_m R_e)) + R_s} \frac{g_m}{1 + g_m R_e} (R_C // R_L)
 \end{aligned}$$

Perhatikan

1. Penguatan A_V menjadi lebih bebas dari nilai .

Bila R_B cukup besar maka

$$A_V \approx - \frac{g_m r}{r (1 + g_m R_e) + R_s} (R_C // R_L)$$

Bila $r (1 + g_m R_e) \gg R_s$ maka




$$A_V \approx - \frac{g_m}{1 + g_m R_e} (R_C // R_L)$$

atau dalam bentuk lain

$$A_V \approx - \frac{1}{r_e + R_e} (R_C // R_L)$$

2. Penguat lebih tahan distorsi nonlinear pada sinyal besar karena dengan v_i yang sama v_o dapat dinaikan dengan faktor $1 + R_e/r_e$
3. Penguat mempunyai respons frekuensi yang lebih baik (Bab 7)

Penguat Common Base

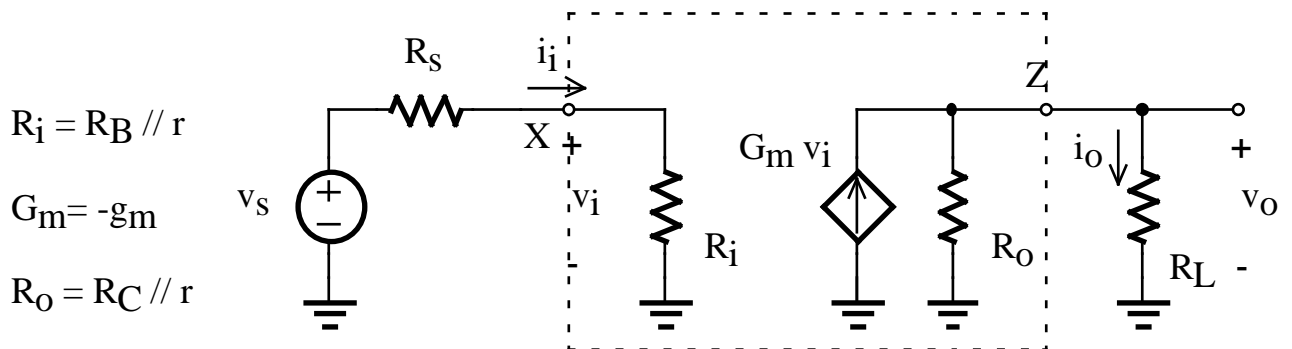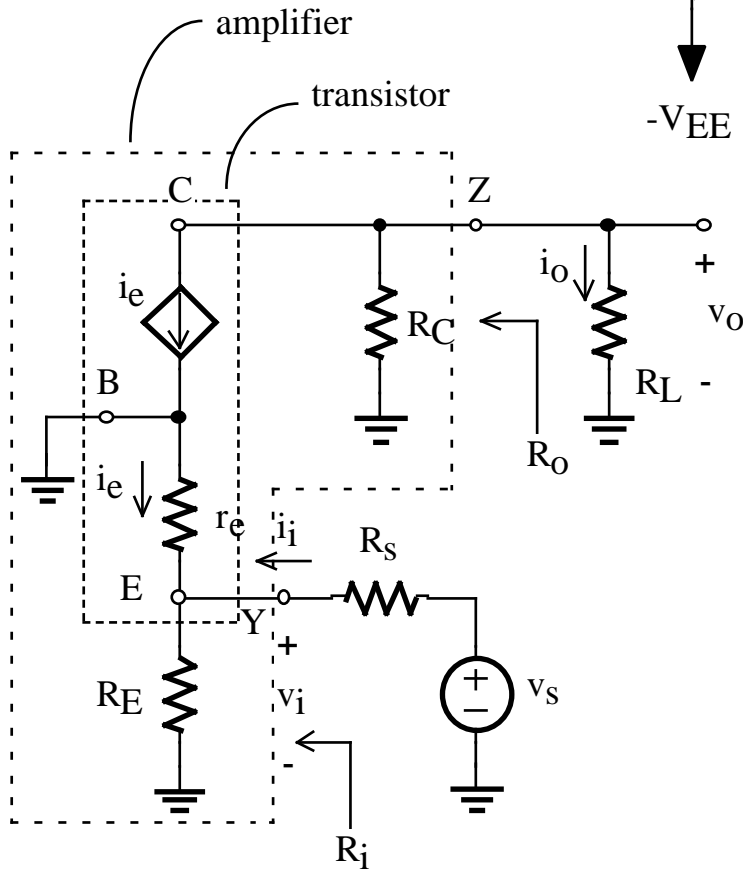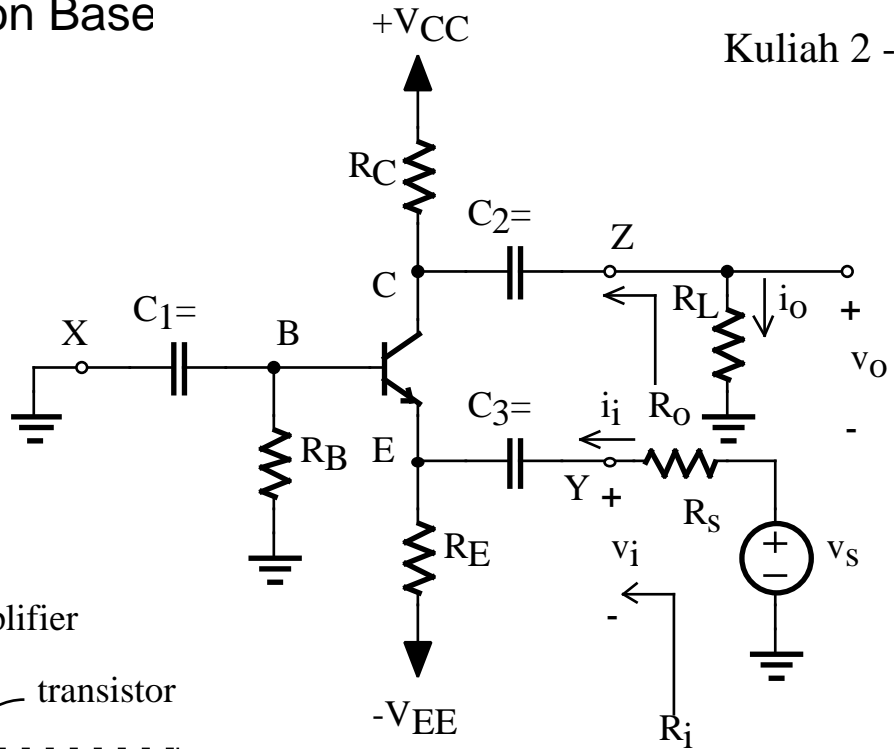

Kapasitor C₂ dan C₃ sebagai kapasitor kopling

Kapasitor C₁ sebagai kapasitor bypass

Resistansi input

$$R_i = \left. \frac{v_i}{i_i} \right|_{v_o=0} = R_E \parallel r_e \quad \text{untuk } R_E \gg r_e$$

Transkonduktansi

$$G_m = \left. \frac{i_o}{v_i} \right|_{v_o=0} = \frac{-i_e}{v_i} = -g_m \quad \text{karena } i_e = -(v_i / r_e)$$

Resistansi Output

$$R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_i=0} = R_C$$

Penguatan Tegangan (beban terbuka)

$$A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{i_o=0 \text{ atau } R_L=\infty} = G_m R_o = -g_m R_C$$




Penguatan Arus

$$A_{is} = \left. \frac{i_o}{i_i} \right|_{v_o=0 \text{ atau } R_L=0} = \frac{G_m v_i}{v_i / R_i} = G_m R_i = g_m r_e =$$

Penguatan Tegangan

$$A_v = \frac{R_i}{R_i + R_s} G_m (R_C \parallel R_L) = \frac{r_e}{r_e + R_s} G_m (R_C \parallel R_L)$$

Penguat Common Collector

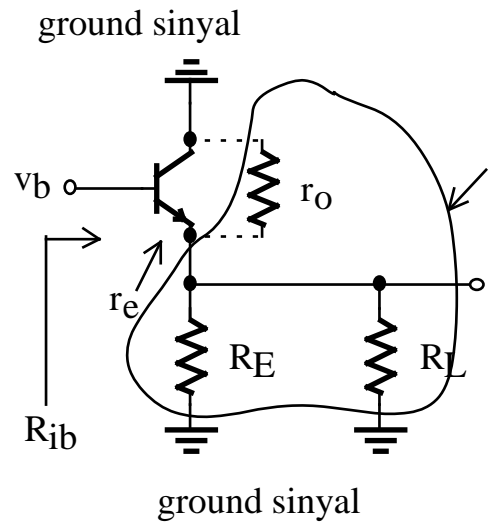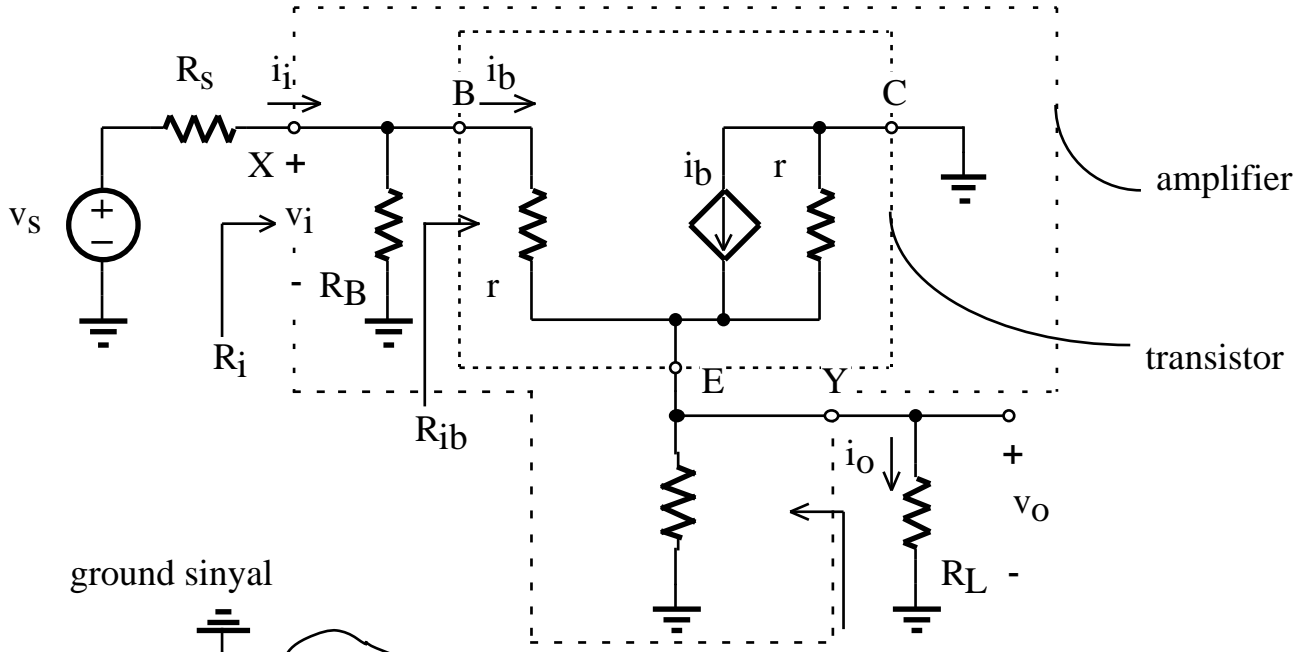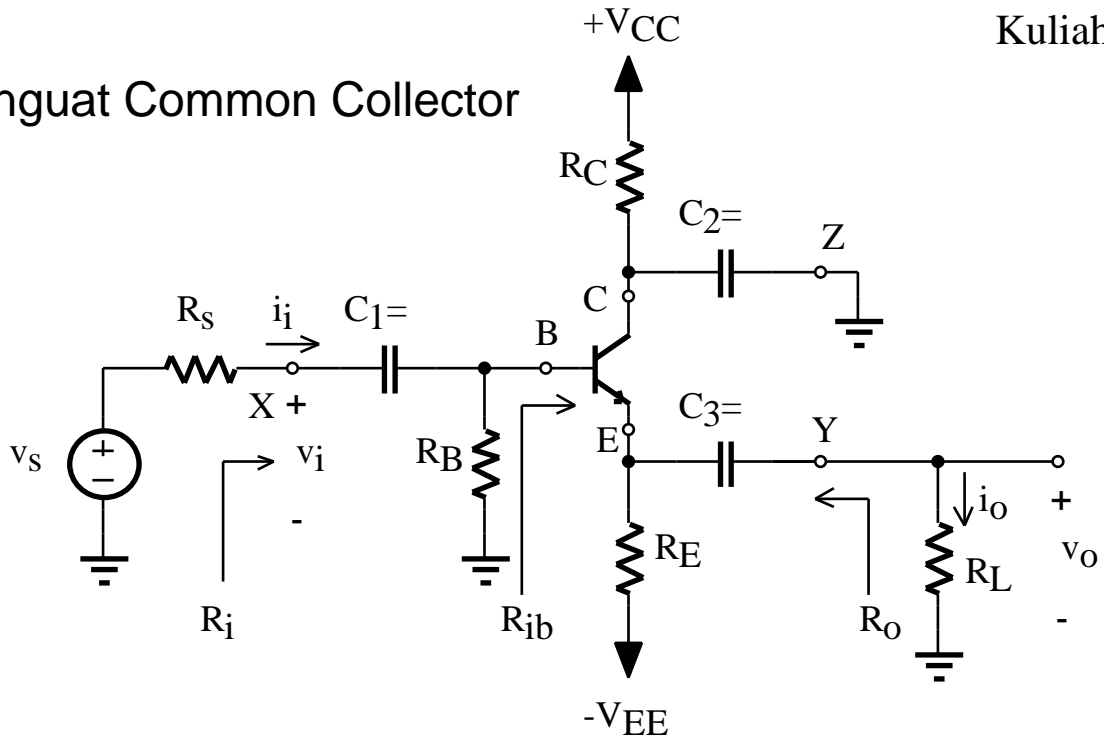

$$R_e = R_E // r_o // R_L:$$

$$v_e/v_b = R_E / (r_e + R_E):$$

Analisis Rangkaian Penguat Common Collector Kuliah 2 - 33

Kapasitor C_1 dan C_2 sebagai kapasitor kopling

Kapasitor C_3 sebagai kapasitor bypass

Resistansi input

$$R_i = R_B // R_{ib}$$

$$R_{ib} = (\beta + 1)(r_e + R_E) \text{ dan } R_E = R_E // r_o // R_L$$

$$R_i = R_B // (\beta + 1)(r_e + (R_E // r_o // R_L))$$

Jika R_B cukup besar maka $R_i \approx (\beta + 1)(r_e + (R_E // r_o // R_L))$

$$\text{dan bila } R_L \ll (R_E // r_o) \text{ maka } R_i \approx (\beta + 1)(r_e + R_L) \\ = r_e + (\beta + 1)R_L$$

Penguatan tegangan

$$A_V = v_o/v_s = v_o/v_i \cdot v_i/v_s$$

$$v_i/v_s = \frac{R_i}{R_i + R_s} \quad \text{dengan } R_i \text{ besar maka } v_i/v_s \approx 1$$

$$v_o/v_i = \frac{(R_E // r_o // R_L)}{r_e + (R_E // r_o // R_L)}$$


$$A_V = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{(R_E // r_o // R_L)}{r_e + (R_E // r_o // R_L)} \\ \approx \frac{(\beta + 1)R_L}{(\beta + 1)R_L + r_e + R_s} \quad \text{bila } R_B \text{ besar dan } R_L \ll R_E / r_o$$

Penguatan Arus

$$A_i \quad i_o/i_i = \frac{v_o/R_L}{v_s/(R_i + R_s)} = \frac{R_i}{R_L} \frac{R_E // r_o // R_L}{(R_E // r_o // R_L) + r_e} \frac{R_i}{R_L}$$

Jika $R_L \ll (R_E // r_o)$ serta $R_B \gg R_{ib}$ maka $A_i \approx +1$

Resistansi Output

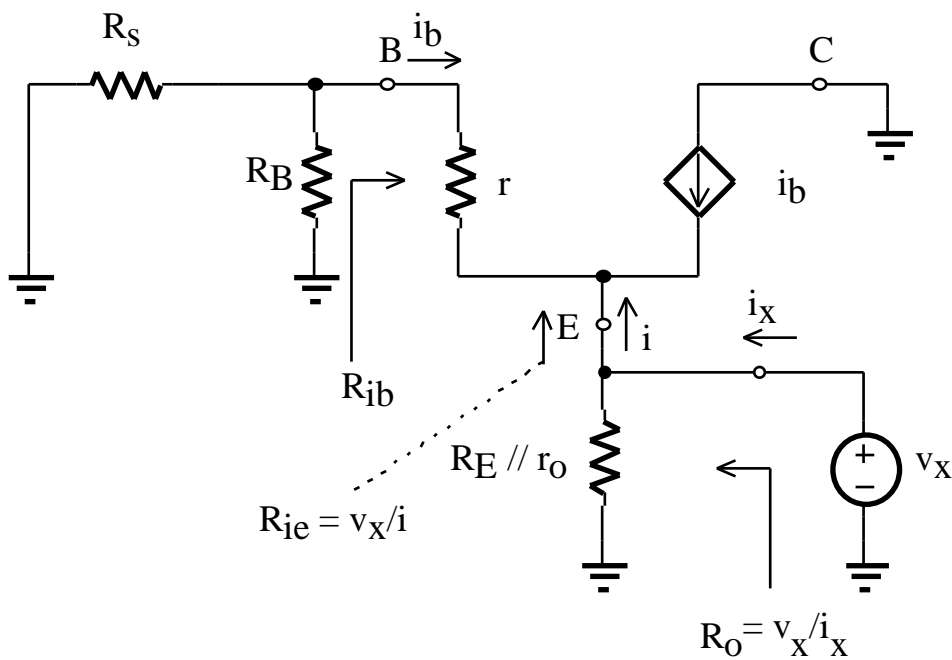

$$R_o \quad v_x / i_x = R_{ie} // R_E // r_o \quad R_{ie} \quad v_x / i \quad i = -(+1) i_b$$

$$i_b = \frac{v_x}{r + (R_s // R_B)}$$

$$R_{ie} = \frac{r + (R_s // R_B)}{(+1)}$$

$$R_o = R_E // r_o // \frac{r + (R_s // R_B)}{(+1)}$$

$$\frac{r + (R_s // R_B)}{(+1)}$$

$$= r_e + \frac{R_s // R_B}{(+1)}$$


$$\frac{R_s}{(+1)} \quad \text{bila } R_B \text{ cukup besar}$$

Transistor sebagai Switch

Daerah Cutoff

$$i_B = 0 \quad i_E = 0 \quad i_C = 0$$

$$v_C = V_{CC}$$

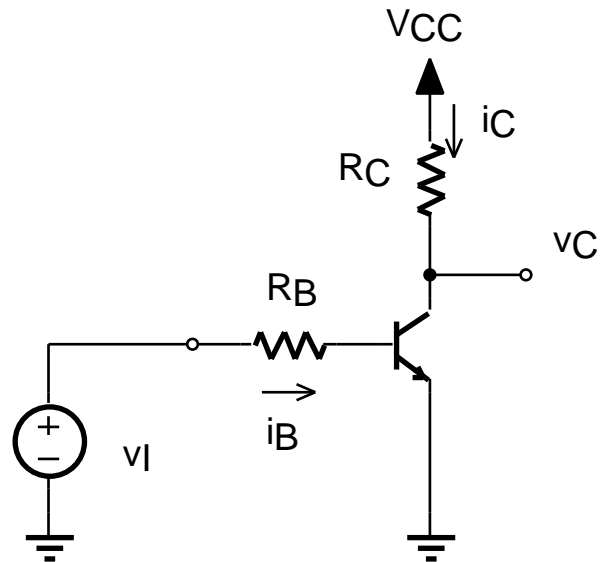

Daerah Aktif

$$i_B = (v_I - V_{BE}) / R_B \quad (v_I - 0.7) / R_B$$

$$i_C = \beta i_B \quad v_C = V_{CC} - R_C i_C$$


Daerah Saturasi

$$i_{Csat} = (V_{CC} - V_{CEsat}) / R_C$$

$$I_{Bsat} = i_{Csat} / \beta$$


dalam desain $I_B > I_{Bsat}$
(faktor 2 - 10 kali)

$$\text{forced} = i_{Csat} / I_B$$

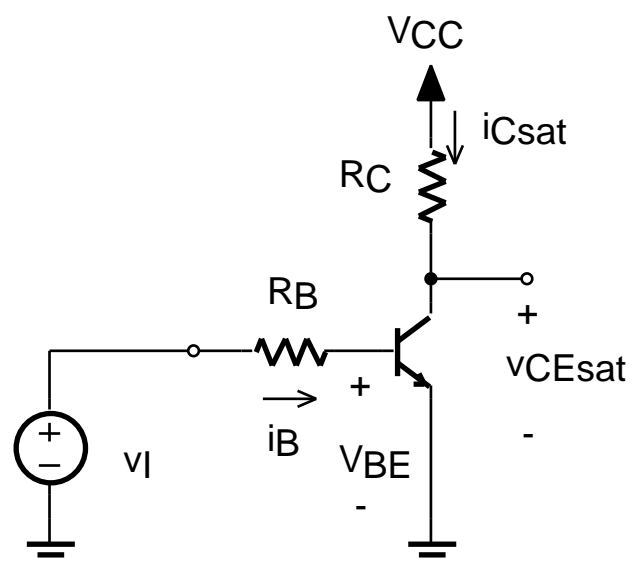


Transistor sebagai Switch

Inverter Transistor


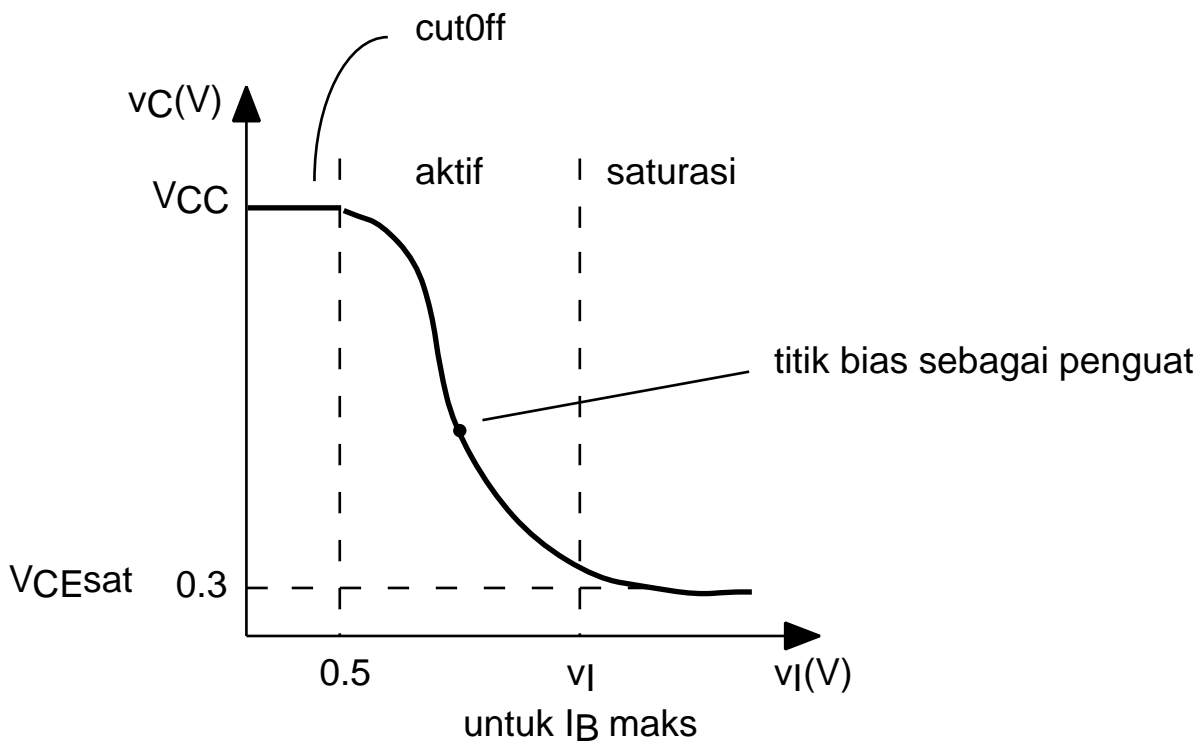


Model Transistor dalam keadaan saturasi



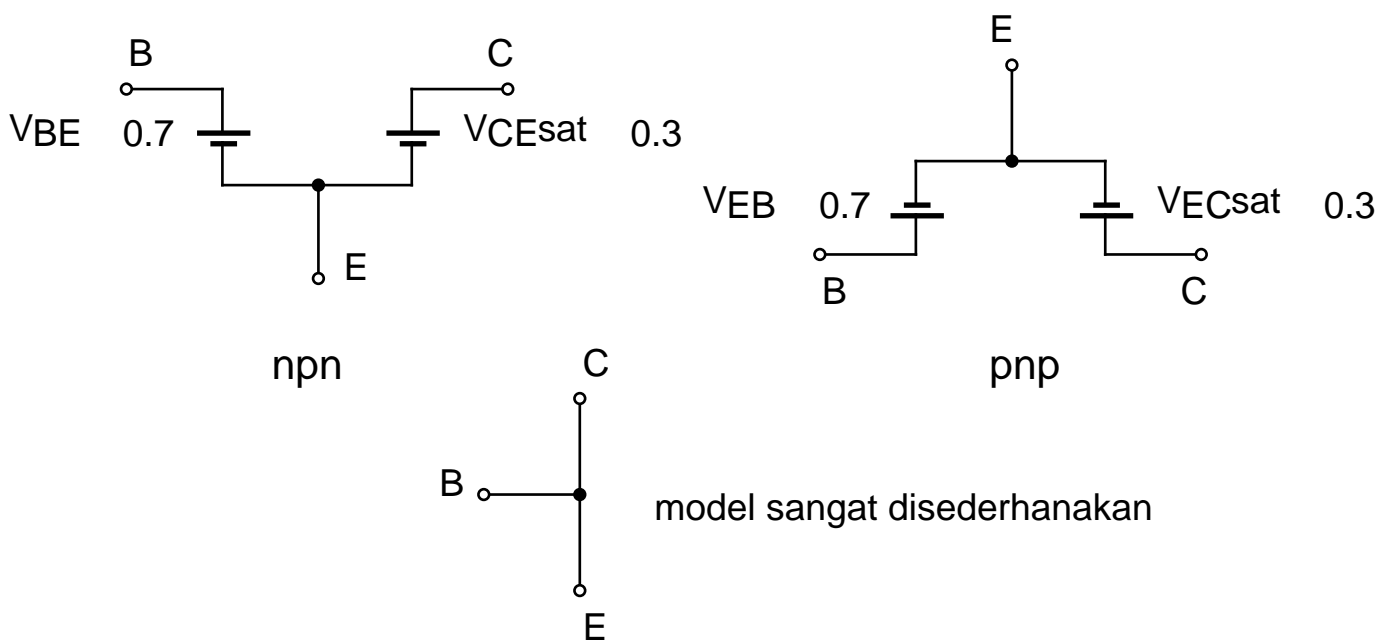


Karakteristik Statis Lengkap dan Efek Orde Dua

Karakteristik Common-Base

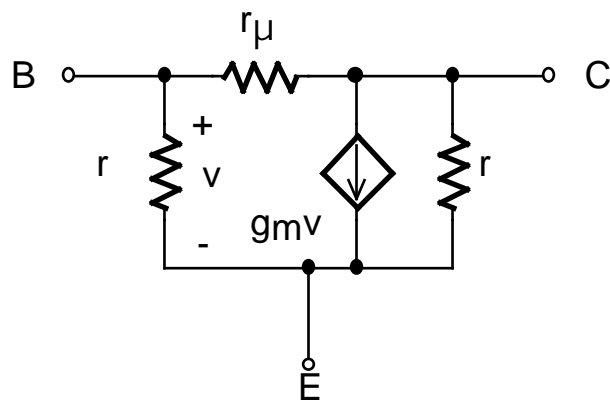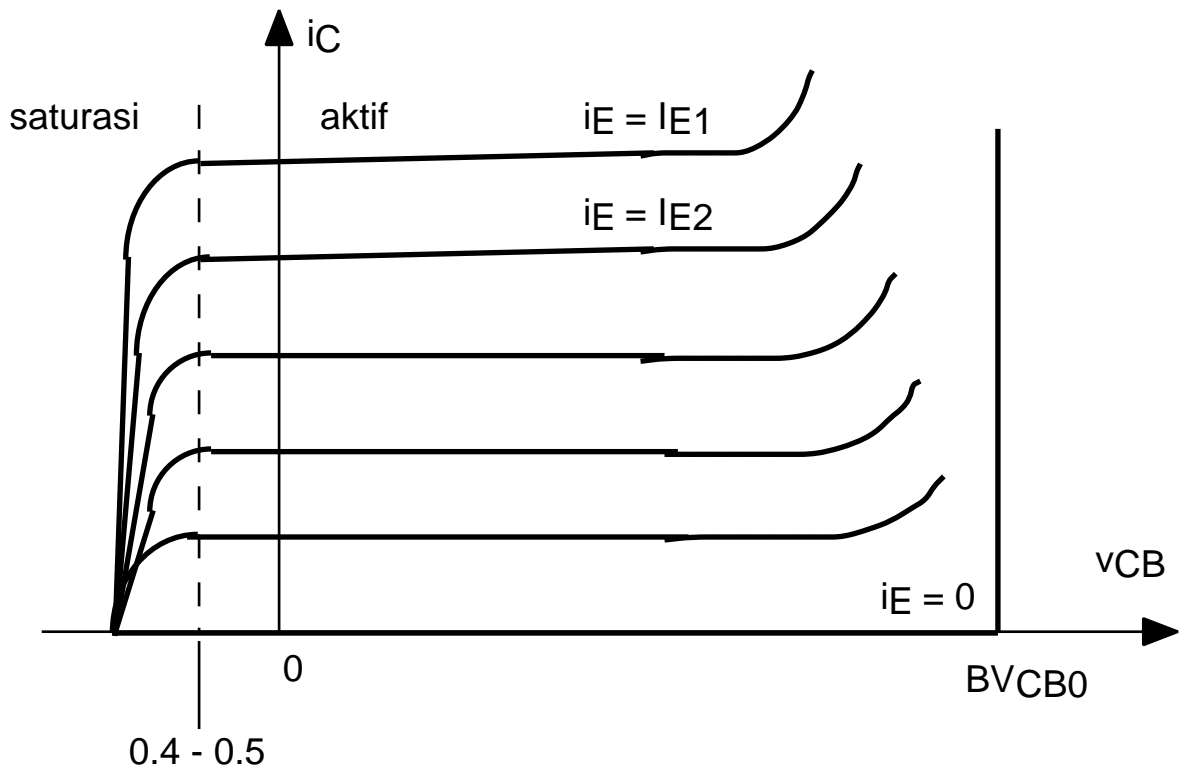

Karakteristik Common-Emitter

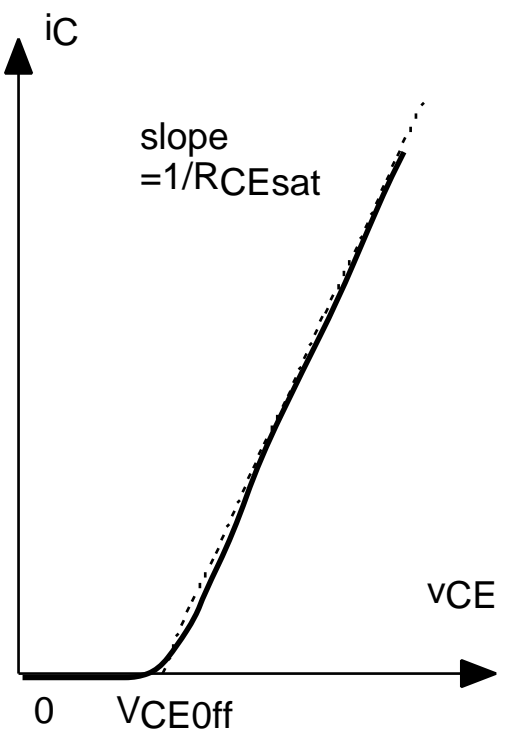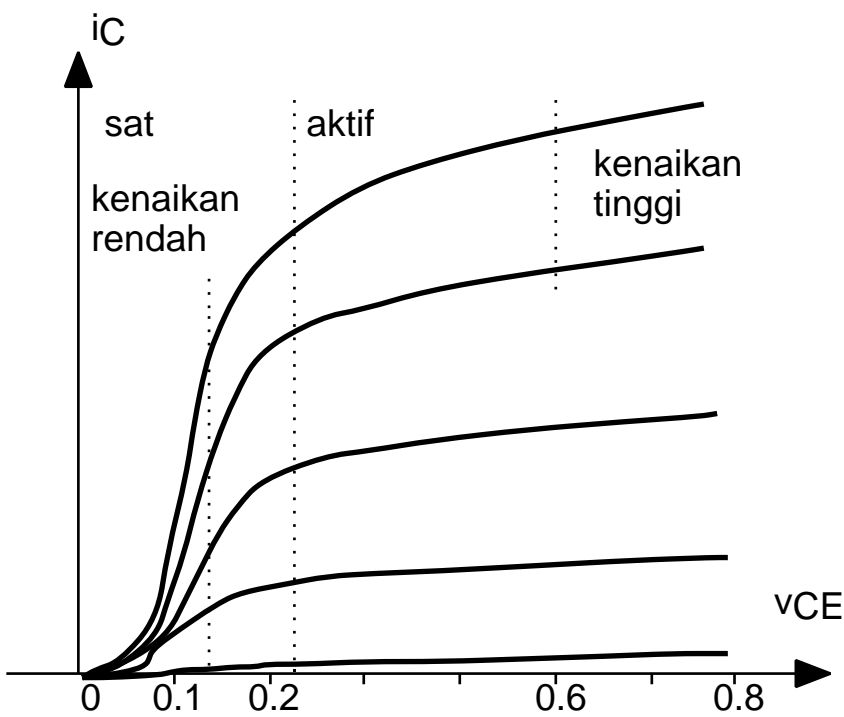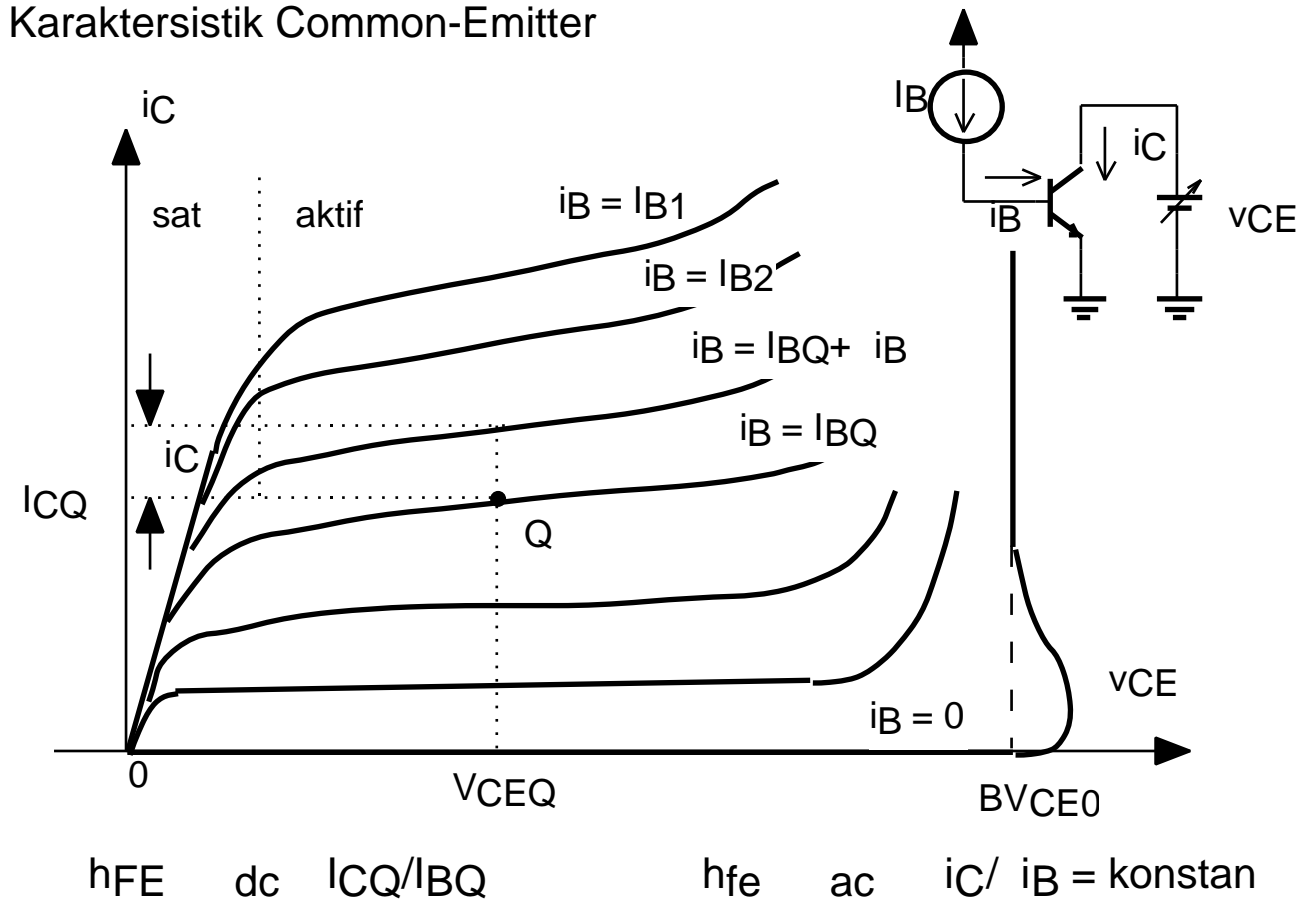

transistor

